

**ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ»**

Сборник методических указаний
по выполнению домашней контрольной работы
по учебной дисциплине
ОП.03 «Электротехника»
программы подготовки специалистов среднего звена
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий

Новый Уренгой 2017

Методические указания для выполнения практических работ разработаны в соответствии рабочей программой учебной дисциплины «Электротехника» на основе ФГОС СПО по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» и содержат требования по подготовке, выполнению и оформлению домашней контрольной работы.

Методические указания адресованы студентам заочной формы обучения.

РАЗРАБОТЧИК:

Татьяна Валерьевна Коробейникова, преподаватель профессионального цикла

Данные методические указания
являются собственностью

© ЧПОУ «Газпром Техникум Новый Уренгой»

Рассмотрены на заседании кафедры электротех-
нических специальностей и рекомендованы к
применению

Протокол № 1 от « 12 » сентября 2017 г.

Зав.кафедрой Константинова Е.Г. Константинова
Зарегистрированы в реестре банка программной,
оценочной и учебно-методической документа-
ции

Регистрационный номер 571. ММ(РКД). М(ЗРФ). ДП.03.
К+ТС. 001-17

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Перечень тем для изучения при выполнении контрольной работы №1	5
Указания по выполнению контрольной работы №1	7
Задания для контрольной работы №1	9
Перечень тем для изучения при выполнении контрольной работы №2	33
Указания по выполнению контрольной работы №2	35
Задания для контрольной работы №2	37
Перечень экзаменационных вопросов	54
Список источников	59
Лист согласования	61

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый студент!

Сборник методических указаний представляет собой руководство по выполнению домашней контрольной работы по дисциплине «Электротехника». Предлагаемые задания охватывают весь основной материал изучаемого курса.

Для закрепления теоретических знаний соответствующих разделов курса предусматривается выполнение контрольной работы под руководством преподавателя.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

Код	Наименование результата обучения
У 1	Выполнять расчеты электрических цепей
У 2	Выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения
У 3	Пользоваться приборами и снимать их показания
У 4	Выполнять поверки амперметров, вольтметров и однофазных счетчиков
У 5	Выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

Код	Наименование результата обучения
Зн 1	Основы теории электрических и магнитных полей
Зн 2	Методы расчета цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного токов
Зн 3	Методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин
Зн 4	Схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, сопротивления изоляции, мощности
Зн 5	Правила поверки приборов: амперметра, вольтметра, индукционного счетчика
Зн 6	Классификацию электротехнических материалов, их свойства, область применения

Содержание дисциплины ориентировано на формирование **профессиональных компетенций** (далее – ПК), которые соответствуют основным видам профессиональной деятельности (далее – ВПД):

Код	Наименование результата обучения
ПК 1.1	Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий
ПК 1.2	Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий
ПК 1.3	Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий
ПК 2.1	Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промыш-

Код	Наименование результата обучения
	ленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности
ПК 2.2	Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности
ПК 2.3	Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий
ПК 2.4	Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования
ПК 3.2	Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий
ПК 3.3	Участвовать в проектировании электрических сетей
ПК 4.1	Организовывать работу производственного подразделения
ПК 4.2	Контролировать качество выполнения электромонтажных работ
ПК 4.4	Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (далее – ОК):

Код	Наименование результата обучения
ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
ОК 4	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6	Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7	Ставить цели, мотивировать подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий
ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

В процессе выполнения контрольной работы студент должен:

- применять основные законы электротехники для расчёта электрических цепей;
- уметь читать электротехнические схемы;
- научиться строить векторные диаграммы и по ним анализировать работу сложных электрических цепей;

– использовать условные обозначения в схемах в соответствии с действующими обозначениями ЕСКД.

Перечень тем для изучения при выполнении контрольной работы №1

Задача 1.

Для решения этой задачи необходимо изучить понятия электрической цепи, электрической схемы. Законы Кирхгофа. Ветвь, узел, пассивный и активный контур. Последовательное соединение приёмников электрической энергии, распределение токов, напряжений на участках, эквивалентное сопротивление. Условия применения последовательного соединения. Параллельное соединение приёмников электрической энергии, распределение токов и напряжений на участках, эквивалентные сопротивления и проводимости. Условия применения параллельного соединения. Расчет электрических цепей методом эквивалентного сопротивления (методом свертывания).

Литература [1]§3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6.

Задача 2.

Решение данной задачи следует начать с изучения таких тем как метод узловых и контурных уравнений. Расчет сложных цепей электрического тока с применением законов Кирхгофа. Определение числа уравнений, порядок составления узловых и контурных независимых уравнений. Метод контурных токов. Расчет сложных цепей электрического тока с применением второго закона Кирхгофа. Метод узлового напряжения (метод двух узлов). Расчет электрических цепей с двумя узлами. Метод наложения токов. Расчет электрических цепей с несколькими источниками ЭДС принципом наложения.

Литература [1]§3.9, 3.10, §3.11, §3.12.

Задача 3.

Для решения представленной задачи необходимо знать способы соединения источников ЭДС. Последовательное, параллельное и групповое соединение источников ЭДС. Условия применения последовательного и параллельного соединения источников. Метод эквивалентного преобразования «треугольника» и «звезды» сопротивлений. Соединение приёмников энергии «звездой» и «треугольником». Расчёт электрических цепей путём преобразования «треугольника» сопротивлений в эквивалентную «звезду» и трёхлучевой «звезды» в эквивалентный «треугольник».

Литература [1]§3.4, 3.7

Задача 4.

Для решения задачи необходимо изучить вопросы вычисления электрической ёмкости, как определить ёмкость плоского и цилиндрического конденсатора. Особенности последовательного, параллельного, смешанного соединения конденсаторов; распределение зарядов и напряжений, определение эквивалентной ёмкости. Энергия электрического поля заряженного конденсатора.

Литература [1]§ 1.7.

Задача 5.

Решение данной задачи необходимо начать с изучения понятия магнитных цепей. Какие разновидности магнитных цепей существуют. Законы Ома и Кирхгофа для расчёта магнитных цепей. Расчет неразветвлённой однородной магнитной цепи: прямая и обратная задачи. Магнитное сопротивление. Закон полного тока.

Литература [1]§4.3, 6.4, 6.5.

Задача 6.

В решении данной задачи поможет изучение явления электромагнитной индукции. Правило правой руки. Закон электромагнитной индукции. Механические силы в магнитном поле. Энергетический баланс в электромагнитной системе. Обобщенное выражение электромагнитной силы. Тяговое усилие электромагнита. Силы взаимодействия двух параллельных проводов с токами. Действие магнитного поля на свободно заряженную частицу.

Литература [1] §5.1, 5.5, 5.6, 5.7.

Указания по выполнению контрольной работы №1

Выполнение контрольной работы является важным этапом в изучении теоретического материала, кроме того, правильность решения заданий это один из критериев усвоения материала студентом. Все задания необходимо выполнять самостоятельно, опираясь лишь на проработанный теоретический материал. В случае затруднений Вы можете обратиться к преподавателю за консультацией. График проведения консультации имеется в отделении заочной формы обучения, на информационном стенде и на официальном сайте образовательного учреждения.

Согласно рабочей программе, студент должен выполнить контрольную работу №1, содержащую шесть задач, в первый год обучения. Сроки выполнения работы отражены в Графике сдачи контрольных работ на отделении заочной формы обучения и на информационном стенде.

Номер варианта определяется двумя последними цифрами шифра студента (если две последние цифры меньше или равны 50). В случае, когда две последние цифры больше 50, то № варианта определяется вычитанием из двух последних цифр шифра числа 50.

Например, если № шифра 5237, то № варианта будет 37; если № шифра 5264, то № варианта определяется как $64 - 50 = 14$. Таким образом, при номере шифра 5264 вариант контрольной работы будет 14.

Задачи, выполненные не по своему варианту, не засчитываются и не возвращаются студенту.

При выполнении контрольной работы №1 необходимо выполнить следующие требования:

1. Работу обязательно выполнять в рукописной форме в тетради, оставляя поля шириной 25-30мм для заметок преподавателя.

2. Решение задач необходимо выполнять в Международной системе единиц (СИ) в общем виде, добавляя пояснения этапов решения. В полученные формулы подставить цифровые значения величин и проверить полученную размерность результата.

3. Все рисунки, графики и схемы надо выполнять аккуратно с помощью чертежных инструментов; их масштаб должен быть достаточно крупным. Элементы схем должны соответствовать ГОСТу.

Работа засчитывается, если решение всех задач выполнено принципиально верно и отвечает перечисленным требованиям. В том случае, если работа не зачтена, все исправления должны быть сделаны студентом в той же тетради после подписи и рецензии преподавателя. Исправленный вариант задания студент должен предоставить вместе с первоначальным не позднее, чем через неделю после получения проверенной работы.

Наличие выполненной и зачтенной контрольной работы необходимо для допуска к экзамену.

Внимание! Если в процессе выполнения контрольной работы у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в день проведения консультации.

Время проведения консультации можно узнать в отделении заочной формы обучения или посмотреть на информационном стенде.

Задания для контрольной работы №1

Задача 1 (варианты 01-50) Решить задачу методом эквивалентного сопротивления (методом свертывания).

Определить эквивалентное сопротивление $R_{\text{Э}}$ заданной электрической цепи постоянного тока, распределение токов по ветвям, падение напряжения на каждом резисторе, а также мощность, потребляемую всей цепью, и расход электрической энергии цепью за 8 ч работы.

Схема цепи приведена на соответствующем рисунке. Номер рисунка, заданные значения сопротивлений, одного из напряжений или токов и величина, подлежащая определению, приведены в таблице № 1.

Индекс тока или напряжения совпадает с индексом резистора, по которому проходит этот ток или на котором действует это напряжение. Например, через резистор R_3 проходит ток I_3 и на нем действует напряжение U_3 .

Пояснить с помощью логических рассуждений характер изменения электрической величины, заданной в таблице вариантов (увеличивается, уменьшится, останется без изменения), если один из резисторов замкнуть накоротко или выключить из схемы. Характер действия с резистором и его номер указаны в таблице 1. При этом считать напряжение неизменным. При трудностях логических пояснений ответа можно выполнить расчет требуемой величины в измененной схеме и на основании сравнения ее в двух схемах дать ответ на вопросы.

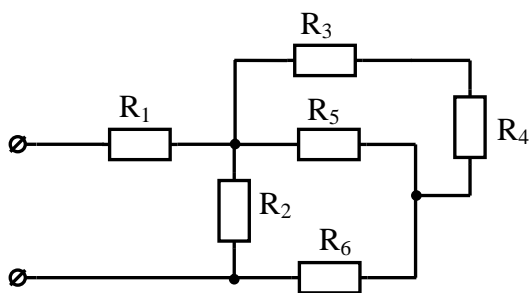


Рисунок 1

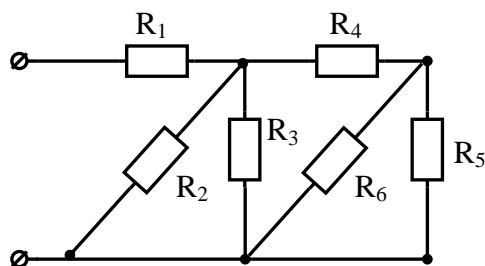


Рисунок 2

Таблица 1 – Исходные данные

№ варианта	№ рисунка	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	Задаваемая величина	Действие с резистором		Изменение какой величины рассмотреть
		Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом		Замкнуть накоротко	Выключить из схемы	
01	1	4	2	10	5	10	4	$I_1 = 50A$	R ₃	-	U ₄
02	1	4	2	10	5	10	4	$I_5 = 6A$	-	R ₆	I ₂
03	1	4	2	10	5	10	4	$U = 250B$	-	R ₄	I ₂
04	1	4	2	10	5	10	4	$U_2 = 15A$	-	R ₆	I ₂
05	1	4	2	10	5	10	4	$U_1 = 200B$	-	R ₅	U ₁
06	1	4	2	10	5	10	4	$I_1 = 4A$	-	R ₂	I ₁
07	1	4	2	10	5	10	4	$U_2 = 120B$	R ₁	-	U ₃
08	1	4	2	10	5	10	4	$I_5 = 4,8A$	R ₆	-	I ₂
09	1	4	2	10	5	10	4	$I_6 = 8A$	R ₄	-	U ₁
10	1	4	2	10	5	10	4	$U_4 = 48B$	R ₃	-	I ₆
11	2	3	6	6	3	12	4	$U_2 = 36B$	R ₅	-	U ₁
12	2	3	6	6	3	12	4	$U_1 = 54B$	R ₆	-	I ₆
13	2	3	6	6	3	12	4	$I_6 = 3A$	-	R ₄	U ₁
14	2	3	6	6	3	12	4	$U = 60B$	-	R ₄	I ₃
15	2	3	6	6	3	12	4	$I_5 = 1A$	R ₃	-	I ₁

Продолжение таблицы 1

№ варианта	№ рисунка	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	Задаваемая величина	Действие с резистором		Изменение какой величины рассмотреть
		Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом		Замкнуть накоротко	Выключить из схемы	
16	2	3	6	6	3	12	4	$I_3 = 6A$	R ₅	-	U ₄
17	2	3	6	6	3	12	4	$I_1 = 12A$	-	R ₆	U _{AB}
18	2	3	6	6	3	12	4	$U_5 = 12A$	R ₃	-	I ₂
19	2	3	6	6	3	12	4	$U_4 = 12B$	-	R ₂	U ₆
20	2	3	6	6	3	12	4	$I_1 = 24A$	R ₁	-	U ₆
21	3	2	4	12	3	6	-	$U = 50 B$	R ₂	-	U ₃
22	3	2	4	12	3	6	-	$U_5 = 30B$	-	R ₃	U ₄
23	3	2	4	12	3	6	-	$U_2 = 30B$	R ₅	-	I ₁
24	3	2	4	12	3	6	-	$I_5 = 10 A$	-	R ₂	I ₅
25	3	2	4	12	3	6	-	$U = 100B$	R ₁	-	I ₅
26	3	2	4	12	3	6	-	$I_3 = 1,25 A$	R ₃	-	I ₂
27	3	2	4	12	3	6	-	$I_4 = 5 A$	R ₄	-	I ₃
28	3	2	4	12	3	6	-	$U = 80 B$	-	R ₄	I ₅
29	3	2	4	12	3	6	-	$I_1 = 20A$	-	R ₄	U ₅
30	3	2	4	12	3	6	-	$I_2 = 3,75 A$	-	R ₅	U ₁

Продолжение таблицы 1

№ варианта	№ рисунка	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	Задаваемая величина	Действие с резистором		Изменение какой величины рассмотреть
		Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом		Замкнуть накоротко	Выключить из схемы	
31	4	4	2	6	3	10	2	$I_3 = 1,2 \text{ A}$	R ₅	-	U ₁
32	4	4	2	6	3	10	2	$I_2 = 2 \text{ A}$	-	R ₂	U ₁
33	4	4	2	6	3	10	2	$U_1 = 20 \text{ B}$	-	R ₂	I ₅
34	4	4	2	6	3	10	2	$I_6 = 3 \text{ A}$	-	R ₅	U ₁
35	4	4	2	6	3	10	2	$I_1 = 5 \text{ A}$	R ₃	-	I ₁
36	4	4	2	6	3	10	2	$U_4 = 10 \text{ B}$	R ₃	-	I ₆
37	4	4	2	6	3	10	2	$U = 80 \text{ B}$	R ₁	-	U ₅
38	4	4	2	6	3	10	2	$I_5 = 6 \text{ A}$	-	R ₃	U ₂
39	4	4	2	6	3	10	2	$U = 50 \text{ B}$	R ₁	-	I ₆
40	4	4	2	6	3	10	2	$U_5 = 18 \text{ B}$	-	R ₆	I ₂
41	5	4	10	4	10	10	5	$U = 30 \text{ B}$	R ₁	-	I ₄
42	5	4	10	4	10	10	5	$I_6 = 4 \text{ A}$	R ₆	-	U ₂
43	5	4	10	4	10	10	5	$I_1 = 24 \text{ A}$	-	R ₃	I ₂
44	5	4	10	4	10	10	5	$U_3 = 24 \text{ B}$	-	R ₆	I ₃
45	5	4	10	4	10	10	5	$I_5 = 2 \text{ A}$	R ₃	-	U ₁

Продолжение таблицы 1

№ варианта	№ рисунка	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	Задаваемая величина	Действие с резистором		Изменение какой величины рассмотреть
		Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом		Замкнуть накоротко	Выключить из схемы	
46	5	4	10	4	10	10	5	$I_1 = 12A$	R ₁	-	U ₃
47	5	4	10	4	10	10	5	$I_4 = 3A$	-	R ₂	U ₁
48	5	4	10	4	10	10	5	$U_1 = 96B$	-	R ₄	I ₁
49	5	4	10	4	10	10	5	$U = 60B$	-	R ₂	I ₃
50	5	4	10	4	10	10	5	$U = 120B$	R ₂	-	I ₁

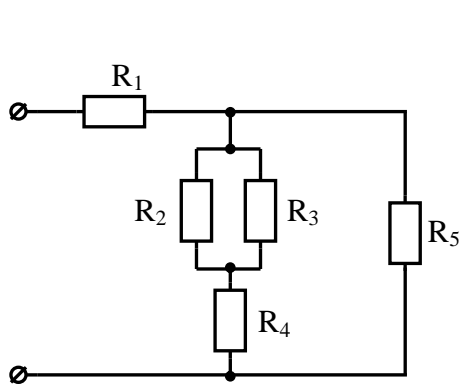


Рисунок 3

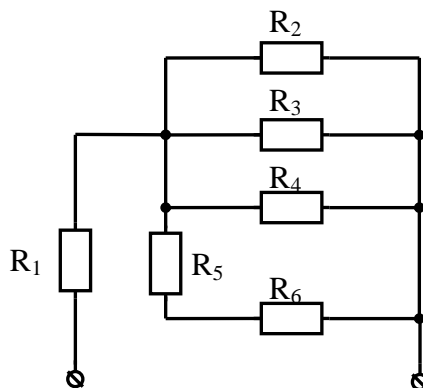


Рисунок 4

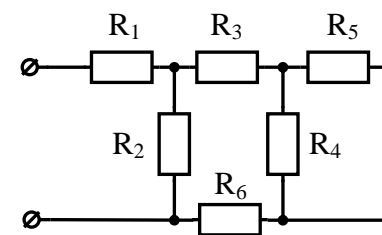


Рисунок 5

Задача 2 (варианты 01-20) Решить задачу методом контурных токов, проверить решение задачи методом узлового напряжения.

Данные для расчетов, № рисунка с изображением схемы приведены в таблице 2. Внутренним сопротивлением источников пренебречь.

Задача 2 (варианты 21-40) Решить задачу методом наложения проверить решение задачи методом узловых и контурных уравнений.

Данные для расчетов, № рисунка с изображением схемы приведены в таблице 2. Внутренним сопротивлением источников пренебречь.

Задача 2 (варианты 41-50) Решить задачу методом наложения методом узловых и контурных уравнений проверить решение задачи методом узлового напряжения.

Данные для расчетов, № рисунка с изображением схемы приведены в таблице 2. Внутренним сопротивлением источников пренебречь.

Таблица 2 – Исходные данные

№ варианта	№ рисунка	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	E ₁	E ₂	E ₃
		Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	В	В	В
01	6	2	3	5	4	6	–	10	5	2
02	7	4	3	2	8	5	–	10	20	4
03	8	3	2	10	2	4	–	5	2	4
04	9	10	20	10	–	–	–	10	5	–
05	10	2	3	5	6	4	–	10	50	20
06	11	20	10	10	–	–	–	10	5	–
07	12	10	20	8	10	2	–	20	10	–
08	13	2	4	5	2	4	4	10	6	–
09	14	10	20	4	5	6	–	10	20	–
10	15	3	7	8	2	6	8	10	20	–
11	6	20	10	15	10	6	–	10	20	30
12	7	4	3	2	8	2	–	5	3	1
13	8	2	3	5	10	15	–	5	10	2
14	9	2	3	5	–	–	–	5	3	–
15	10	4	3	8	5	10	–	5	3	2
16	11	5	2	6	–	–	–	10	4	–
17	12	2	8	10	5	4	–	5	10	–

Продолжение таблицы 2

№ варианта	№ рисунка	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	E ₁	E ₂	E ₃
		Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	В	В	В
18	13	4	2	6	8	5	2	10	5	–
19	14	2	8	10	5	4	–	5	10	–
20	15	1	3	2	5	10	2	10	4	–
21	6	2	3	5	4	6	–	10	5	2
22	7	4	3	2	8	5	–	10	20	4
23	8	3	2	10	2	4	–	5	2	4
24	9	10	20	10	–	–	–	10	5	–
25	10	2	3	5	6	4	–	10	50	20
26	11	20	10	10	–	–	–	10	5	–
27	12	10	20	8	10	2	–	20	10	–
28	13	2	4	5	2	4	4	10	6	–
29	14	10	20	4	5	6	–	10	20	–
30	15	3	7	8	2	6	8	10	20	–
31	6	2	3	5	4	6	–	10	5	2
32	7	4	3	2	8	5	–	10	20	4
33	8	3	2	10	2	4	–	5	2	4
34	9	10	20	10	–	–	–	10	5	–
35	10	2	3	5	6	4	–	10	50	20
36	11	20	10	10	–	–	–	10	5	–
37	12	10	20	8	10	2	–	20	10	–
38	13	2	4	5	2	4	4	10	6	–
39	14	10	20	4	5	6	–	10	20	–
40	15	3	7	8	2	6	8	10	20	–
41	6	2	3	5	4	6	–	10	5	2
42	7	4	3	2	8	5	–	10	20	4
43	8	3	2	10	2	4	–	5	2	4
44	9	10	20	10	–	–	–	10	5	–
45	10	2	3	5	6	4	–	10	50	20
46	11	20	10	10	–	–	–	10	5	–
47	12	10	20	8	10	2	–	20	10	–
48	13	2	4	5	2	4	4	10	6	–
49	14	10	20	4	5	6	–	10	20	–
50	15	3	7	8	2	6	8	10	20	–

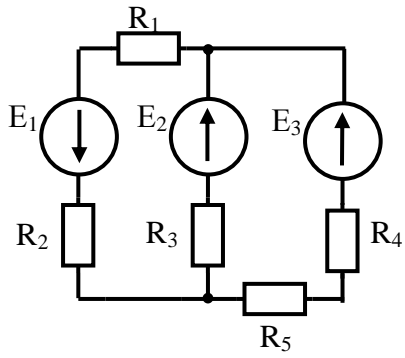


Рисунок 6

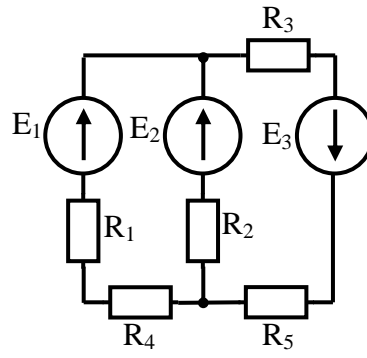


Рисунок 7

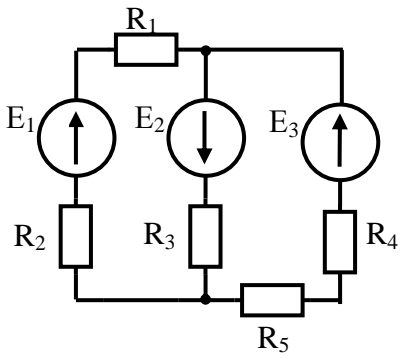


Рисунок 8

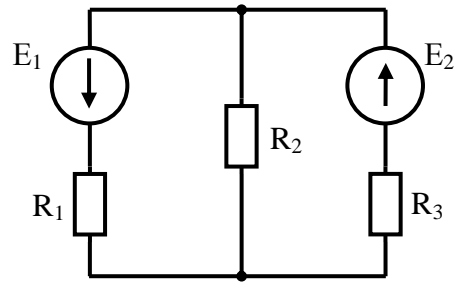


Рисунок 9

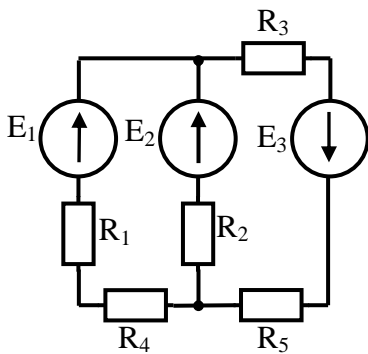


Рисунок 10

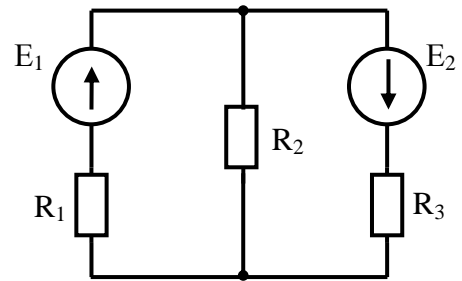


Рисунок 11

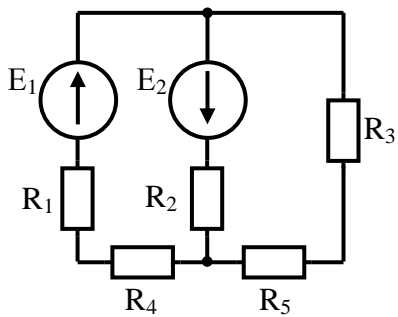


Рисунок 12

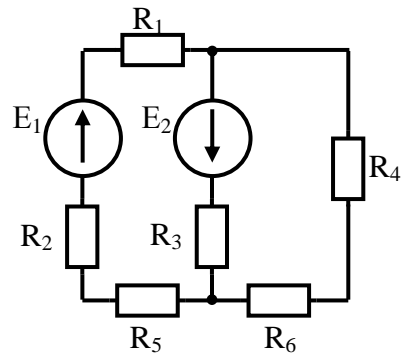


Рисунок 13

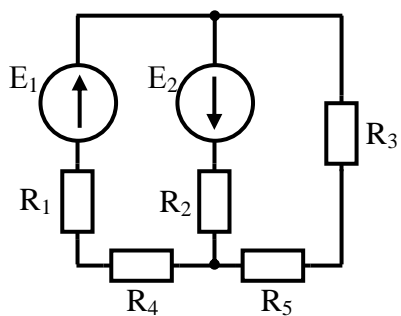


Рисунок 14

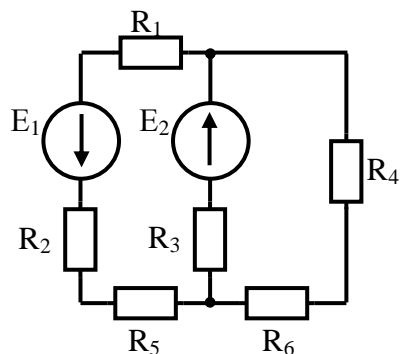


Рисунок 15

Задача 3 (варианты 01-50) Решить задачу методом преобразования эквивалентной «звезды» в эквивалентный «треугольник» или наоборот.

Данные для расчетов, № рисунка с изображением схемы приведены в таблице 3.

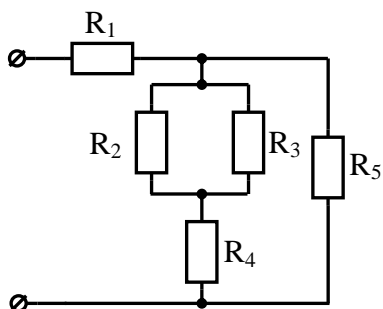


Рисунок 16

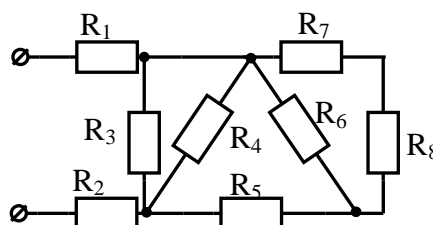


Рисунок 17

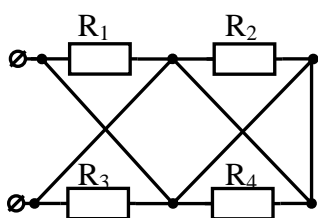


Рисунок 18

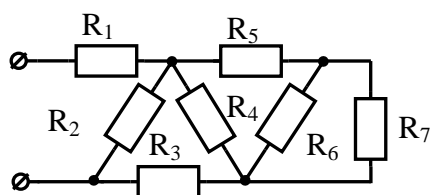


Рисунок 19

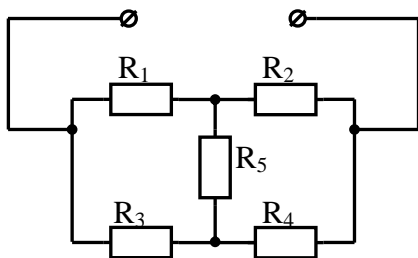


Рисунок 20

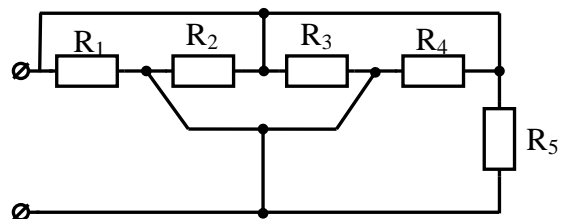


Рисунок 21

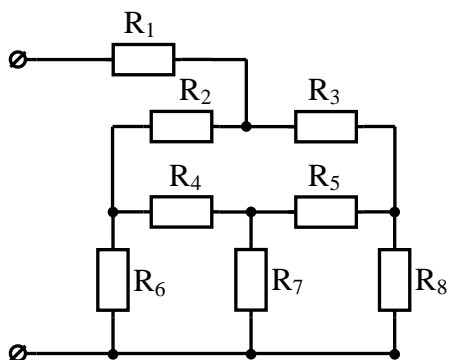


Рисунок 22

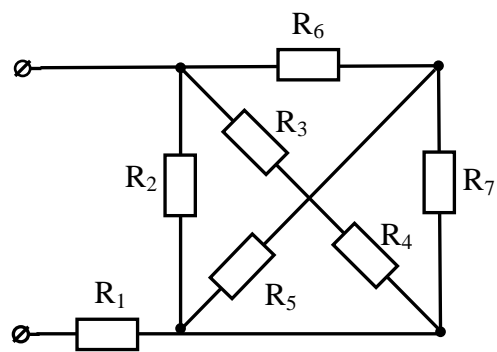


Рисунок 23

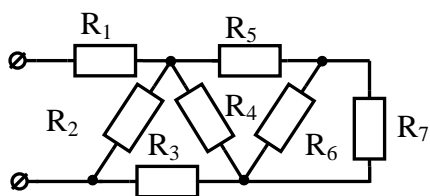


Рисунок 24

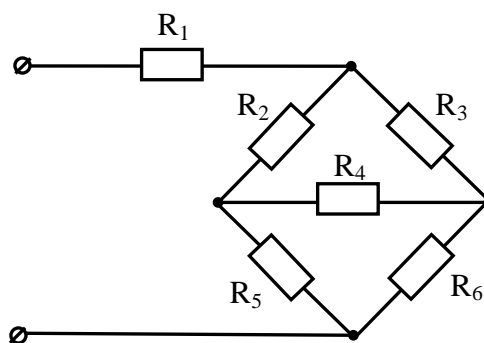


Рисунок 25

Таблица 3 – Исходные данные

№ варианта	№ рисунка	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	R ₇	R ₈
		Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом
01	23	10	4	4	3	10	5	10	-
02	16	5	5	5	10	5	10	5	5
03	24	R	R	R	R	-	-	-	-
04	19	4	4	2	4	2	4	4	-
05	17	3	3	3	2	2	-	-	-
06	18	3	5	15	5	3	-	-	-
07	25	1	1	1	2	2	2	2	2
08	21	2	2	1	1	2	1	2	-
09	22	R	2R	R	2R	R	2R	2R	-
10	20	2	3	3	3	2	2	-	-
11	23	5	4	4	3	5	4	2	-
12	16	R	R	R	R	R	R	R	R
13	24	10	10	10	10	10	-	-	-
14	19	R	R	R	R	R	R	R	-
15	17	3	3	1	9	6	-	-	-
16	18	5	5	5	5	5	-	-	-
17	25	R	R	R	R	R	R	R	R
18	21	R	2R	R	R	R	R	2R	-

Продолжение таблицы 3

№ варианта	№ рисунка	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆	R ₇	R ₈
		Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом
19	22	20	20	10	20	10	20	20	-
20	20	3	1	1	3	3	3	-	-
21	23	10	6	9	3	5	5	5	-
22	16	10	10	10	20	10	20	10	10
23	24	5	5	5	5	5	-	-	-
24	19	R	2R	R	2R	R	2R	2R	-
25	17	R	R	R	R	R	-	-	-
26	18	5R	5R	5R	5R	5R	-	-	-
27	25	5	5	5	5	5	5	5	5
28	21	2	4	3	1	4	2	4	-
29	22	R	R	R	R	R	R	R	-
30	20	R	R	R	R	R	R	-	-
31	23	2,5	2	2	4	5	6	3	-
32	16	4	4	4	8	4	8	4	4
33	24	R	R	R	R	R	-	-	-
34	19	5	10	5	10	5	10	10	-
35	17	6	6	18	2	12	-	-	-
36	18	10	10	10	10	10	-	-	-
37	25	2	2	2	2	2	2	2	2
38	21	R	R	R	R	R	R	R	-
39	22	2,5	5	2,5	5	2,5	5	5	-
40	20	2	2	2	3	3	3	-	-
41	23	2,5	5	5	2,5	2,5	5	2,5	-
42	16	R	R	2R	2R	R	2R	R	R
43	24	3	5	15	3	5	-	-	-
44	19	4	4	2	4	2	4	4	-
45	17	3	3	9	1	6	-	-	-
46	18	R	R	R	R	R	-	-	-
47	25	10	10	10	10	10	10	10	10
48	21	10	10	6	4	10	5	10	-
49	22	10	10	5	10	5	10	10	-
50	20	0,2	2	4	4	1,2	0,4	-	-

Задача 4 (варианты 01-50) Решить задачу со смешанным соединением конденсаторов.

Определите общую емкость всей электрической цепи, заряд и энергию каждого конденсатора. Схема цепи приведена на соответствующем рисунке. №

рисунка, заданные значения емкостей конденсаторов, одного из напряжений или зарядов приведены в таблице № 4.

Поясните с помощью логических рассуждений характер изменения электрической величины, заданной в таблице (увеличивается, уменьшается, останется без изменения), если один из конденсаторов замкнуть накоротко или выключить из схемы. Характер действия с конденсатором и его № указаны в таблице 4. При этом считать напряжение сети неизменным. При трудностях логических пояснений ответа можно выполнять расчет требуемой величины в измененной схеме и на основании сравнения ее в двух схемах дать ответ на вопрос.

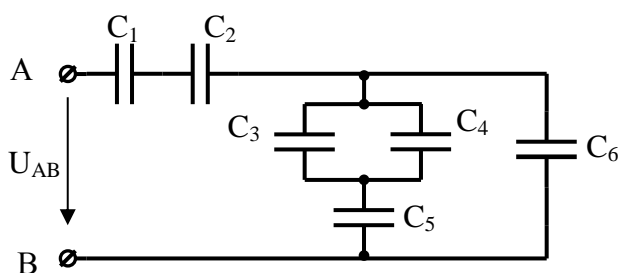


Рисунок 26

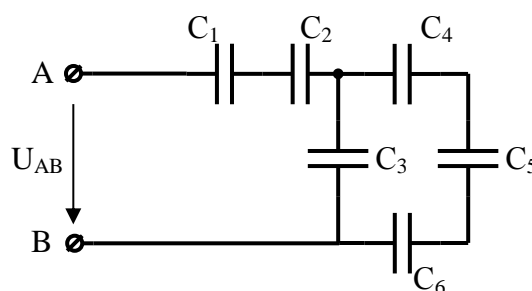


Рисунок 27

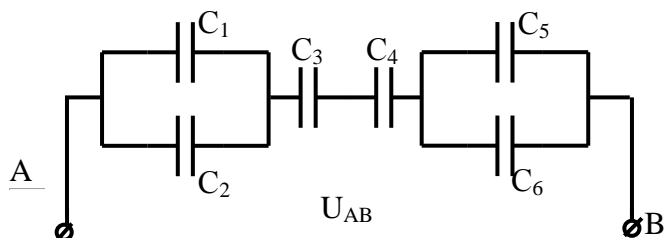


Рисунок 28

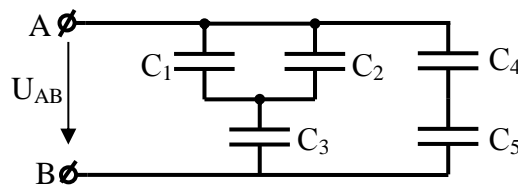


Рисунок 29

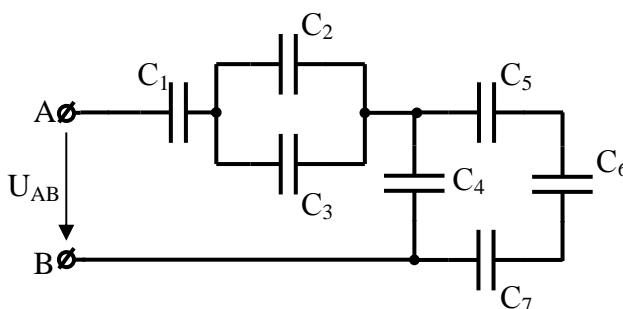


Рисунок 30

Таблица 4 – Исходные данные

№ варианта	№ рисунка	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	C ₇	Задаваемая величина	Действие с конденсатором		Изменение какой величины рассмотреть
		мкФ	мкФ	мкФ	мкФ	мкФ	мкФ	мкФ		Замкнуть накоротко	Выключить из схемы	
1	26	5	5	2	2	4	3	–	Q ₃ =10мкКл	C ₅	-	U ₃
2	26	5	5	2	2	4	3	–	U ₁ =10В	C ₁	-	U ₃
3	26	5	5	2	2	4	3	–	U ₃ = 20В	-	C ₆	W ₅
4	26	5	5	2	2	4	3	–	U ₅ =20В	C ₅	-	W ₁
5	26	5	5	2	2	4	3	–	U ₆ = 30В	-	C ₄	Q ₁
6	26	5	5	2	2	4	3	–	Q ₃ =20мкКл	-	C ₃	U ₁
8	26	5	5	2	2	4	3	–	Q ₅ =40мкКл	C ₄	-	U ₂
9	26	5	5	2	2	4	3	–	Q ₆ =30мкКл	-	C ₄	U ₃
10	26	5	5	2	2	4	3	–	Q ₂ =10мкКл	C ₃	-	U ₆
11	27	4	1	1	3	3	3	–	U ₁ =4В	C ₁	-	W ₆
12	27	4	1	1	3	3	3	–	U _{AB} =10В	-	C ₃	U ₂
13	27	4	1	1	3	3	3	–	U ₃ = 10В	C ₂	-	U ₃
14	27	4	1	1	3	3	3	–	U ₄ =3В	-	C ₄	U ₂
15	27	4	1	1	3	3	3	–	Q ₁ =40мкКл	C ₄	-	U ₃

Продолжение таблицы 4

№ варианта	№ рисунка	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	C ₇	Задаваемая величина	Действие с конденсатором		Изменение какой величины рассмотреть
		мкФ	мкФ	мкФ	мкФ	мкФ	мкФ	мкФ		Замкнуть накоротко	Выключить из схемы	
16	27	4	1	1	3	3	3	–	Q ₃ =10мкКл	-	C ₅	W ₁
17	27	4	1	1	3	3	3	–	U ₅ =3В	C ₅	-	U ₂
18	27	4	1	1	3	3	3	–	Q ₅ =3мкКл	-	C ₆	W ₁
19	27	4	1	1	3	3	3	–	Q ₆ =3мкКл	C ₆	-	W ₂
20	27	4	1	1	3	3	3	–	U ₂ =40В	-	C ₃	W ₄
21	28	4	4	2	2	4	4	–	U _{AB} = 100В	C ₃	-	U ₁
22	28	4	4	2	2	4	4	–	Q ₁ =20мкКл	-	C ₅	U ₅
23	28	4	4	2	2	4	4	–	U ₂ = 10В	C ₄	-	U ₆
24	28	4	4	2	2	4	4	–	U ₃ = 20В	-	C ₁	W ₁
25	28	4	4	2	2	4	4	–	Q ₄ =20мкКл	-	C ₂	W ₃
26	28	4	4	2	2	4	4	–	Q ₅ =20мкКл	-	C ₆	U ₃
27	28	4	4	2	2	4	4	–	U _{AB} = 10В	C ₃	-	W ₁
28	28	4	4	2	2	4	4	–	U ₅ = 40В	-	C ₁	W ₅
29	28	4	4	2	2	4	4	–	U _{AB} = 100В	C ₃	-	U ₁

Продолжение таблицы 4

№ варианта	№ рисунка	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	C ₇	Задаваемая величина	Действие с конденсатором		Изменение какой величины рассмотреть
		мкФ	мкФ	мкФ	мкФ	мкФ	мкФ	мкФ		Замкнуть накоротко	Выключить из схемы	
30	28	4	4	2	2	4	4	–	Q ₃ =50мкКл	C ₄	-	W ₆
31	29	5	5	10	2	3	–	–	U ₁ = 10В	C ₁	-	W ₃
32	29	5	5	10	2	3	–	–	U ₃ = 20В	-	C ₁	W ₄
33	29	5	5	10	2	3	–	–	U ₄ = 30В	C ₂	-	U ₃
34	29	5	5	10	2	3	–	–	U ₅ = 10В	-	C ₂	Q ₁
35	29	5	5	10	2	3	–	–	U = 100В	C ₃	-	Q ₅
36	29	5	5	10	2	3	–	–	U _{AB} = 10В	-	C ₃	Q ₄
37	29	5	5	10	2	3	–	–	Q ₁ =50мкКл	C ₄	-	W ₅
38	29	5	5	10	2	3	–	–	Q ₃ =40мкКл	-	C ₄	Q ₃
39	29	5	5	10	2	3	–	–	Q ₄ =20мкКл	C ₅	-	W ₃
40	29	5	5	10	2	3	–	–	Q ₅ =30мкКл	-	C ₅	Q ₁
41	30	2	2	1	1	3	3	3	U ₁ =10В	C ₁	-	U ₃
42	30	2	2	1	1	3	3	3	Q ₂ =40мкКл	-	C ₂	Q ₁
43	30	2	2	1	1	3	3	3	Q ₄ =30мкКл	C ₅	-	W ₄

Продолжение таблицы 4

№ варианта	№ рисунка	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	C ₇	Задаваемая величина	Действие с конденсатором		Изменение какой величины рассмотреть
		мкФ	мкФ	мкФ	мкФ	мкФ	мкФ	мкФ		Замкнуть накоротко	Выключить из схемы	
44	30	2	2	1	1	3	3	3	$U_{AB} = 100В$	-	C ₃	W ₁
45	30	2	2	1	1	3	3	3	$Q_5 = 30\text{мкКл}$	C ₆	-	W ₂
46	30	2	2	1	1	3	3	3	$U_4 = 10В$	-	C ₄	Q ₃
47	30	2	2	1	1	3	3	3	$U_5 = 10В$	C ₇	-	Q ₅
48	30	2	2	1	1	3	3	3	$U_2 = 10В$	-	C ₅	U ₁
49	30	2	2	1	1	3	3	3	$U_5 = 1В$	C ₁	-	W ₄
50	30	2	2	1	1	3	3	3	$Q_1 = 20\text{мкКл}$	-	C ₆	W ₂

Задача 5 (варианты 01-50) Определить ток в витках, пользуясь законом

полного тока.

Данные для расчетов (размеры магнитопровода, ширина воздушного зазора δ , число витков W , материал магнитопровода, магнитный поток Φ) приведены в таблице 5. При решении задачи воспользуйтесь характеристиками намагничивания сталей, приведённые в таблице 6.

Таблица 5 – Исходные данные

№ варианта	№ схемы	Φ	a	b	c	d	e	δ	W	материал
		10^{-4} Вб	мм	мм	мм	мм	мм	мм	-	-
01	31	1,6	100	100	20	20	10	0,3	200	1511
02	31	2,4	100	80	30	30	20	0,5	100	1212
03	31	2	80	100	10	10	20	0,2	100	1512
04	31	12	200	200	30	30	20	0,5	100	1211
05	31	3	150	150	30	30	10	0.25	100	1211
06	31	4	120	100	20	20	20	0,2	200	1511
07	31	3	100	120	30	30	20	0,5	100	1311
08	31	3	160	100	20	30	10	0,2	100	1511
09	31	6	120	120	20	30	20	0,5	100	1511
10	31	2	140	100	20	20	10	0,25	100	1512
11	32	3	100	240	30	-	20	0,3	200	1311
12	32	1,6	80	200	20	-	10	0,2	100	1512
13	32	2	100	180	10	-	20	0,25	200	1311
14	32	3	100	260	20	-	30	0,3	100	1511
15	32	6	80	180	30	-	20	0,5	200	1212
16	32	2	120	220	20	-	10	0,2	100	1511
17	32	3	100	240	30	-	20	0,5	200	1311
18	32	2	80	180	10	-	20	0,3	100	Литая сталь
19	32	4	100	200	20	-	20	0,4	200	1211
20	32	6	100	220	30	-	30	0,2	100	1212
21	33	3	120	100	30	30	20	0,5	300	1511
22	33	2	160	100	30	20	10	0,3	100	1311

Продолжение таблицы 5

№ ва- рианта	№ схемы	Ф	а	в	с	d	е	δ	W	материал
		10 ⁻⁴ Вб	мм	мм	мм	мм	мм	мм	-	-
23	33	3	140	100	20	30	10	0,25	200	Литая сталь
24	33	4	100	80	20	20	20	0,2	300	1211
25	33	4	120	80	10	20	20	0,5	100	1212
26	33	1	140	100	20	10	10	0,4	200	1512
27	33	3	120	160	30	30	20	0/3	300	Литая сталь
28	33	4	160	100	30	20	20	0,25	400	1511
29	33	2	140	100	30	20	10	0,4	100	1311
30	33	2,7	120	120	30	30	30	0,5	200	1211
31	34	2	100	100	20	-	10	0,3	300	1212
32	34	3	120	80	30	-	20	0,2	400	1512
33	34	3	100	120	10	-	30	0,25	500	1511
34	34	2	100	80	20	-	10	0,4	100	1311
35	34	3	100	100	30	-	20	0,5	200	Литая сталь
36	34	3	100	120	10	-	30	0,2	300	1511
37	34	3	120	100	30	-	10	0,25	100	1311
38	34	4	140	80	20	-	20	0,3	200	1211
39	34	4	100	80	20	-	20	0,4	100	1511
40	34	3	120	100	30	-	20	0,5	200	1311
41	35	3	100	100	30	20	10	0,2	100	1211
42	35	2,4	100	120	20	30	20	0,25	200	1212
43	35	1,8	120	100	20	10	30	0,3	300	1311
44	35	1	100	80	10	20	10	0,4	100	1311
45	35	2,4	140	120	30	20	20	0,5	200	1211
46	35	6	100	120	20	30	30	0,2	100	1212
47	35	3	120	100	30	30	10	0,25	200	1511
48	35	1,8.	140	100	30	20	20	0,3	100	1512
49	35	2,7	120	120	30	30	30	0,4	200	1212
50	35	4	140	100	20	20	20	0,5	100	1511

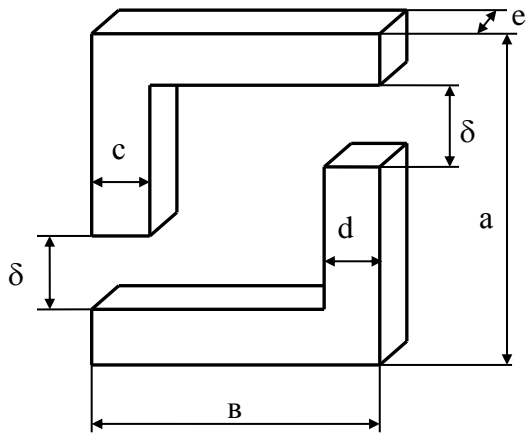


Рисунок 31

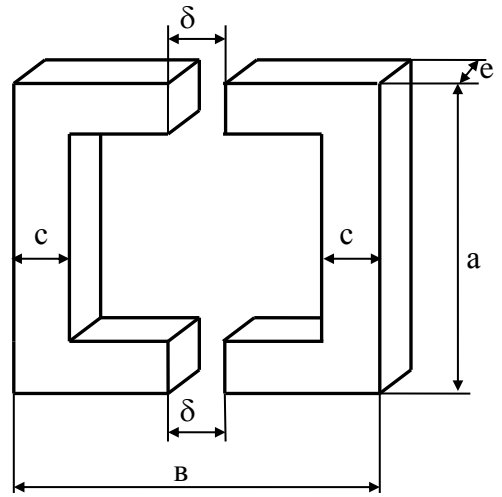


Рисунок 32

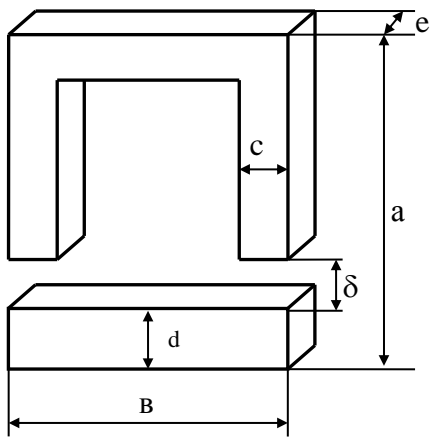


Рисунок 33

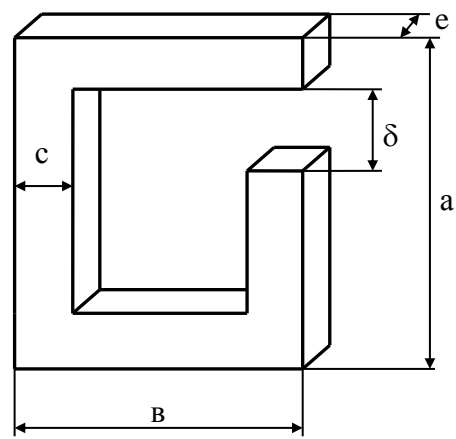


Рисунок 34

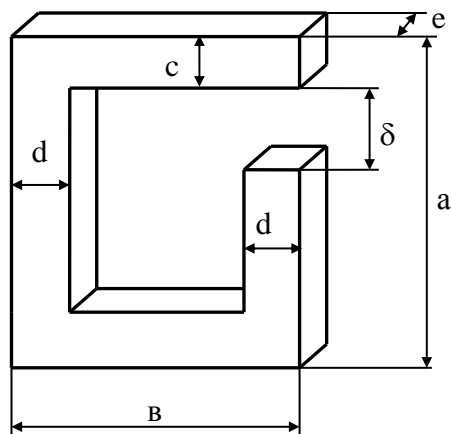


Рисунок 35

Таблица 6 – Характеристики намагничивания сталей

Магнитная индукция B , Тл	Напряженность магнитного поля H , А/м, для различных марок сталей			
	1211 1212 1311	1511 1512	Литая сталь	Пермендюр
0,10	-	40	80	57
0,20	-	50	160	70
0,30	-	60	240	73
0,40	140	70	320	76
0,45	152	75	360	79
0,50	171	85	400	82
0,55	191	94	443	-
0,60	211	110	448	85
0,65	236	127	535	-
0,70	261	145	584	88
0,75	287	165	632	-
0,80	318	185	682	91
0,85	352	210	745	-
0,95	447	270	850	-
1,00	502	300	920	97
1,05	570	340	1 004	100
1,10	647	395	1 090	105
1,15	739	460	1 187	110
1,20	840	540	1 290	115
1,25	976	640	1 430	120
1,30	1 140	770	1 590	125
1,35	1 340	970	1 810	132
1,40	1 580	1 300	2 090	140
1,45	1 950	1 830	2 440	150
1,50	2 500	2 750	2 890	162
1,55	3 280	3 850	3 430	180
1,60	4 370	5 150	4 100	200
1,65	5 880	6 950	4 870	225
1,70	7 780	8 900	5 750	260

Задача 6 (варианты 01-10) *Определить зависимость индуктируемой ЭДС от угла поворота рамки и построить график этой зависимости.*

Квадратная рамка P , длина которой ℓ , вращается с угловой скоростью ω в однородном магнитном поле с магнитной индукцией B . Номер рисунка и данные для расчета приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Исходные данные

№ варианта	№ рисунка	ℓ	ω	B	W
		см	рад/сек	Тл	-
01	36	25	628	0,4	10
02	36	20	100	0,5	15
03	36	8	300	0,35	35
04	36	5	300	0,3	50
05	36	40	157	0,15	100
06	36	20	100	0,1	30
07	36	10	200	0,2	40
08	36	25	314	0,05	20
09	36	4	200	0,45	25
10	36	15	400	0,25	150

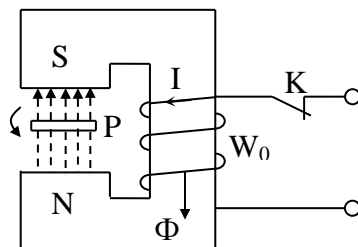


Рисунок 36

Задача 6 (варианты 11-20) Вычислить взаимную индуктивность M , их коэффициент связи K и построить график ЭДС, индуцируемый во второй обмотке, если ток в первой обмотке синусоидальный.

На кольцевом сердечнике из материала с относительной магнитной проницаемостью μ_r равномерно распределены две обмотки с числами витков W_1 и W_2 . Средний диаметр кольца D , а его поперечное сечение квадратное со стороной α .

Данные для расчета приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Исходные данные

№ варианта	μ_r	W_1	W_2	D	α
	-	-	-	см	см
11	1000	3000	1000	25	1
12	500	2000	4000	15	4
13	400	2000	1000	5	3
14	800	1500	1000	15	1,5
15	1	1000	2000	10	2

Продолжение таблицы 8

№ варианта	μ_r	W_1	W_2	Д	α
	-	-	-	см	см
16	400	1000	4000	18	2
17	500	1000	3000	16	3
18	1	1000	3000	5	2,5
19	600	1000	4000	9	1
20	200	500	1000	12	3,5

Задача 6 (варианты 21-30) Определить силу тока в проводнике при движении проводника перпендикулярно к линиям индукции со скоростью V .

Прямолинейный проводник длиной ℓ с помощью гибких проводов присоединен к источнику электрической энергии с ЭДС E и сопротивлением R_0 . Этот проводник помещают в однородное магнитное поле с магнитной индукцией B . Сопротивление всей внешней цепи равно R . Номер рисунка, направление силовых линий магнитной индукции и скорости V , а также числовые значения электрических и магнитных величин, необходимых для расчета, приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Исходные данные

№ варианта	№ рисунка	E	R_0	R	B	V	Направление V	Направление B
		В	Ом	Ом	Тл	м/с		
21	37	24	1	2,5	0,8	15	вправо	к нам
22	37	20	0,5	5	1	20	влево	от нас
23	37	10	0,1	10	1,5	10	вправо	от нас
24	37	15	0,2	15	2	12	вправо	к нам
25	37	12	0,3	4	3	18	влево	к нам
26	37	6	0,4	3	1,4	0	-	от нас
27	37	21	0,5	2	1,2	16	влево	от нас
28	37	18	0,6	6	0,9	0	-	к нам
29	37	3	0,7	10	0,7	10	влево	от нас
30	37	4,5	0,8	12	1,3	12	вправо	к нам

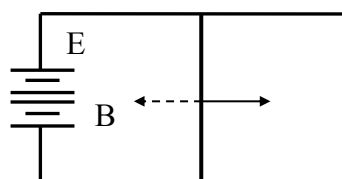


Рисунок 37

Задача 6 (варианты 31-40) Определить зависимость общей индуктивности L от угла поворота подвижной катушки относительно неподвижной для углов $\varphi = 0^\circ$; $\varphi = 90^\circ$; $\varphi = 180^\circ$. Зарисовать график зависимости $L = f(\varphi)$.

Вариометр состоит из двух последовательно соединенных катушек: неподвижной A и подвижной B . Индуктивности катушек L_1 и L_2 , коэффициент связи катушек K при угле поворота $\varphi = 0$ задается. Данные для расчетов, номер схемы приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Исходные данные

№ варианта	№ рисунка	L_1	L_2	K
		Гн	Гн	-
31	38	1	1	0,8
32	38	1	1,5	0,93
33	38	1,5	1	0,94
34	38	2	2	0,95
35	38	0,5	2	0,85
36	38	0,5	0,5	0,97
37	38	0,5	0,6	0,75
38	38	0,6	0,5	0,91
39	38	1	2	0,9
40	38	2	1	1

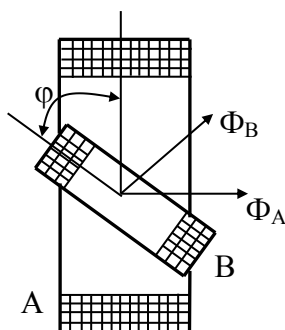


Рисунок 38

Задача 6 (варианты 41-50) Вычислить индуктивность линии длиной ℓ , выполненной из заданного материала.

Материал линии, а также диаметр провода d и расстоянием между осями α указаны в таблице 11. Линия подвешена на высоте h над поверхностью земли.

Таблица 11 – Исходные данные

№ варианта	Материал провода	ℓ	d	α	h	Конструкция линии
		км	мм	мм	м	
41	сталь ($\mu_r = 500$)	1	9	200	4	воздушная линия
42	алюминий	2	6	150	4,5	провод-земля
43	медь	3	10	180	5	воздушная линия
44	сталь ($\mu_r = 1000$)	5	9	190	5,5	провод-земля
45	медь	1	6	210	4,3	провод-земля
46	алюминий	2	10	160	4,4	воздушная линия
47	сталь ($\mu_r = 500$)	3	8	170	4,6	провод-земля
48	медь	5	7	200	4,7	воздушная линия
49	алюминий	1	5	150	4,8	провод-земля
50	сталь ($\mu_r = 1000$)	2	9	180	4,9	воздушная линия

Перечень тем для изучения при выполнении контрольной работы №2

Задача 1.

В решении данной задачи поможет изучение основных понятий о переменном токе. Устройство простейшего генератора переменного тока. Уравнения и характеристики синусоидальных величин: мгновенная величина, период, частота, амплитуда, фаза, начальная фаза, сдвиг фаз. Расчет неразветвленных цепей переменного тока. Цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью при различных соотношениях реактивных сопротивлений. Расчетные формулы. Построение векторных диаграмм. Мощность в цепи. Коэффициент мощности и его технико-экономическое значение. Треугольники напряжений, сопротивлений мощностей.

Литература [1] §7.1, 7.2, 7.5, 7.6, §8.1, 8.2, 8.3, §9.1, 9.2, 9.3, 9.4.

Задача 2.

Решение данной задачи следует начать с изучения таких тем как расчет неразветвленных цепей переменного тока. Цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью при различных соотношениях реактивных сопротивлений. Расчетные формулы. Построение векторных диаграмм.

Литература [1] §8.1, 8.2, 8.3, §9.1, 9.2.

Задача 3.

Для решения представленной задачи необходимо знать каким образом производится расчет цепей с параллельным соединением ветвей. Построение векторной диаграммы. Расчетные формулы. Расчет цепи без определения проводимостей ветвей. Цепь с параллельным соединением катушки индуктивности и конденсатора. Векторная диаграмма цепи. Полная проводимость цепи. Резонанс токов. Векторная диаграмма, резонансная частота. Особенности резонанса

токов в колебательном контуре. Практическое значение режима резонанса токов.

Литература [[1]§10.1,10.4.

Задача 4.

Для решения задачи необходимо изучить общие сведения о трехфазных системах. Что такое трехфазная симметричная система ЭДС, несвязанная трехфазная система электрических цепей. Особенности соединения приёмников энергии «звездой». Фазные и линейные токи и напряжения, их соотношения при симметричной и несимметричной нагрузках. Расчет несимметричной трехфазной цепи при соединении источника и приемника «звездой». Смещение нейтрали. Роль нулевого провода. Соединение приёмников энергии «треугольником». Фазные и линейные напряжения и токи при симметричном и несимметричном режимах работы. Расчет несимметричной трехфазной цепи при соединении «треугольником». Векторная диаграмма токов и напряжений. Обрыв фазы: фазные и линейные токи и напряжения, векторная диаграмма. Мощность трёхфазной цепи при симметричном и несимметричном режимах. Метод симметричных составляющих. Прямая, обратная и нулевая последовательности фаз. Способы определения последовательности.

Литература [1]§12.1,12.2, 12.3, 12.4, 12.7.

Задача 5.

Решение данной задачи необходимо начать с изучения несинусоидальных напряжений, токов и их выражений. Ряды Фурье. Коэффициенты ряда Фурье. Графоаналитический метод определения коэффициентов ряда Фурье.

Расчет электрических цепей с несинусоидальными ЭДС и токами. Применение принципа наложения. Высшие гармоники в трехфазных цепях. Симметричные составляющие гармоник. Соединение звездой. Соединение треугольником.

Литература [1]§13.1, 13.2.

Задача 6.

В решении данной задачи поможет изучение общих сведений о переходных процессах. Причины возникновения переходных процессов. Первый и второй законы коммутации. Включение катушки индуктивности на постоянное напряжение. График переходного тока. Постоянная времени электрической цепи. Отключение катушки индуктивности от источника постоянного напряжения: уравнение переходного тока. Изменение сопротивления в цепи с индуктивностью. Зарядка конденсатора. Влияние напряжения источника и параметров цепи на переходный процесс. Разрядка конденсатора на сопротивление. Переходный процесс при разрядке конденсатора. Включение катушки индуктивности на синусоидальное напряжение.

Литература [1]§15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5.

Указания по выполнению контрольной работы №2

Выполнение контрольной работы является важным этапом в изучении теоретического материала, кроме того, правильность решения заданий это один из критериев усвоения материала студентом. Все задания необходимо выполнять самостоятельно, опираясь лишь на проработанный теоретический материал. В случае затруднений Вы можете обратиться к преподавателю за консультацией. График проведения консультации имеется в отделении заочной формы обучения, на информационном стенде и на официальном сайте образовательного учреждения.

Согласно рабочей программы, студент должен выполнить контрольную работу №2, содержащую шесть задач во второй год обучения. Сроки выполнения работы отражены в Графике сдачи контрольных работ на отделении заочной формы обучения и на информационном стенде.

Номер варианта определяется двумя последними цифрами шифра студента (если две последние цифры меньше или равны 50). В случае, когда две последние цифры больше 50, то № варианта определяется вычитанием из двух последних цифр шифра числа 50.

Например, если № шифра 5237, то № варианта будет 37; если № шифра 5264, то № варианта определяется как $64 - 50 = 14$. Таким образом, при номере шифра 5264 вариант контрольной работы будет 14.

Задачи, выполненные не по своему варианту, не засчитываются и не возвращаются студенту.

При выполнении контрольной работы №2 необходимо выполнить следующие требования:

1. Работу обязательно выполнять в рукописной форме в тетради, оставляя поля шириной 25-30мм для заметок преподавателя.
2. Решение задач необходимо выполнять в Международной системе единиц (СИ) в общем виде, добавляя пояснения этапов решения. В полученные формулы подставить цифровые значения величин и проверить полученную размерность результата.
3. Все рисунки, графики и схемы надо выполнять аккуратно с помощью чертежных инструментов; их масштаб должен быть достаточно крупным. Элементы схем должны соответствовать ГОСТу.

Работа засчитывается, если решение всех задач выполнено принципиально верно и отвечает перечисленным требованиям. В том случае, если работа не зачтена, все исправления должны быть сделаны студентом в той же тетради после подписи и рецензии преподавателя. Исправленный вариант задания студент должен предоставить вместе с первоначальным не позднее, чем через неделю после получения проверенной работы.

Наличие выполненной и зачтенной контрольной работы необходимо для допуска к экзамену.

Внимание! Если в процессе выполнения контрольной работы у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в день проведения консультации.

Время проведения консультации можно узнать в отделении заочной формы обучения или посмотреть на информационном стенде.

Задания для контрольной работы №2

Задача 1 (варианты 01-50) *Определить параметры неразветвлённой электрической цепи переменного тока.*

Цепь переменного тока содержит различные элементы (резисторы, индуктивности, емкости), включенные последовательно. Схеме цепи приведена на соответствующем рисунке. Номер рисунка и значения сопротивлений всех элементов, а также один дополнительный параметр заданы в таблице 1.

Начертить схему цепи и определить следующие величины, относящиеся к данной цепи, если они не заданы в таблице 1: 1) полное сопротивление Z ; 2) напряжение U , приложенное к цепи; 3) ток I ; 4) угол сдвига фаз φ (по величине и знаку); 5) активную P , реактивную Q и полную S мощности цепи.

Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи и пояснить ее построение. С помощью логических рассуждений пояснить характер изменения (увеличится, уменьшится, останется без изменения) тока, активной, реактивной мощности в цепи при увеличении частоты тока в два раза. Напряжение, приложенное к цепи считать неизменным.

Таблица 1 – Исходные данные

№ варианта	№ рисунка	R_1	R_2	X_{L1}	X_{L2}	X_{C1}	X_{C2}	Дополнительный параметр
		Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	
01	1	10	6	-	-	8	4	$I = 2 \text{ A}$
02	2	8	-	12	-	4	2	$P = 200 \text{ Вт}$
03	3	3	-	-	-	2	2	$I = 4 \text{ ВА}$
04	4	4	-	6	-	3	-	$Q_{L1} = 150 \text{ вар}$
05	5	2	2	5	-	6	2	$Q = - 192 \text{ вар}$
06	6	6	2	3	-	9	-	$U = 40 \text{ В}$
07	7	4	4	3	3	-	-	$S = 360 \text{ А}$
08	8	10	6	-	-	12	-	$I = 5 \text{ А}$
09	9	6	2	6	-	-	-	$P_{R1} = 150 \text{ Вт}$
10	10	16	-	10	8	6	-	$U = 80 \text{ В}$
11	1	8	4	-	-	6	10	$S = 180 \text{ ВА}$
12	2	12	-	4	-	12	8	$I = 4 \text{ А}$
13	3	6	-	-	-	5	3	$S = 160 \text{ ВА}$
14	4	3	-	2	-	6	-	$U = 50 \text{ В}$
15	5	8	8	12	-	4	2	$P = 256 \text{ Вт}$
16	6	4	4	4	-	10	-	$I = 4 \text{ А}$

Продолжение таблицы 2

№ варианта	№ рисунка	R ₁	R ₂	X _{L1}	X _{L2}	X _{C1}	X _{C2}	Дополнительный параметр
		Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	
17	7	6	10	8	4	-	-	P = 400 Вт
18	8	4	2	-	-	8	-	U _{R1} = 20 В
19	9	8	4	16	-	-	-	S = 320 ВА
20	10	6	-	8	4	4	-	P = 54 Вт
21	1	2	6	-	-	4	2	U _R = 24 В
22	2	6	-	12	-	2	2	U _{L1} = 60 В
23	3	8	-	-	-	4	2	U = 40 В
24	4	6	-	10	-	2	-	I = 5 А
25	5	4	2	4	-	8	4	Q _{L1} = 16 вар
26	6	4	2	12	-	4	-	P = 24 Вт
27	7	4	8	10	6	-	-	Q = 64 вар
28	8	5	3	-	-	6	-	S = 250 ВА
29	9	3	1	3	-	-	-	Q _{L1} = 80 вар
30	10	4	-	8	4	9	-	Q = 75 вар
31	1	4	2	-	-	4	4	Q _{C2} = - 256 вар
32	2	4	-	10	-	4	3	U _{C2} = 15 В
33	3	16	-	-	-	4	8	Q = - 300 вар
34	4	8	-	4	-	10	-	P = 800 Вт
35	5	1	2	6	-	8	2	U _{C1} = 40 В
36	6	3	3	2	-	10	-	Q _{C1} = - 160 вар
37	7	2	4	2	6	-	-	U = 60 В
38	8	2	2	-	-	3	-	P = 100Вт
39	9	4	4	6	-	-	-	I = 2 А
40	10	12	-	14	10	8	-	U _{R1} = 60 В
41	1	1	3	-	-	2	1	Q = - 48 вар
42	2	3	-	8	-	2	10	Q = -400 вар
43	3	12	-	-	-	10	6	P = 48 Вт
44	4	12	-	18	-	4	-	S = 500 ВА
45	5	10	6	18	-	4	2	S = 80 ВА
46	6	18	2	1	-	4	-	Q _{L1} = 500 вар
47	7	6	2	4	2	-	-	I = 4 А
48	8	2	1	-	-	4	-	Q _{C1} = -100 вар
49	9	10	6	12	-	-	-	U = 100 В
50	10	6	-	5	3	8	-	U _{C1} = 16 В

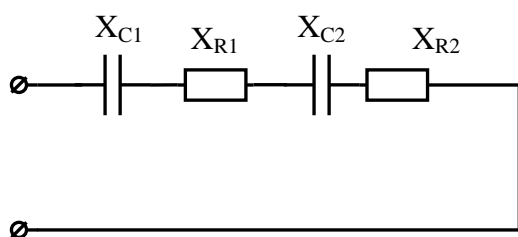


Рисунок 1

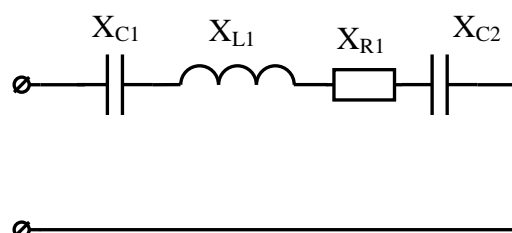


Рисунок 2

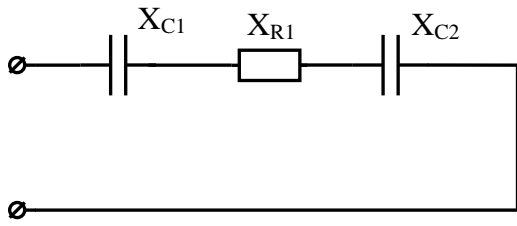


Рисунок 3

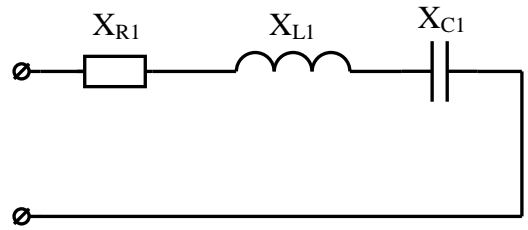


Рисунок 4

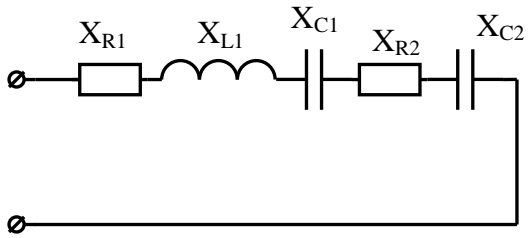


Рисунок 5

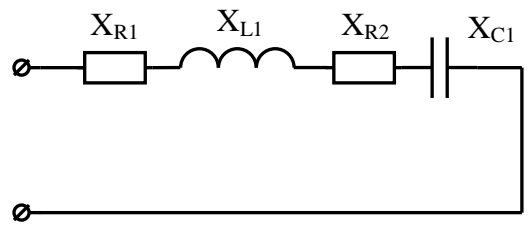


Рисунок 6

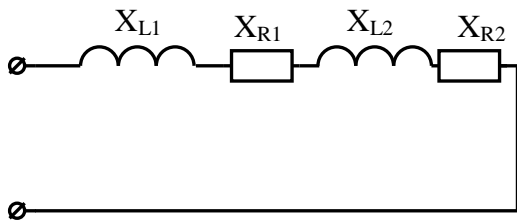


Рисунок 7

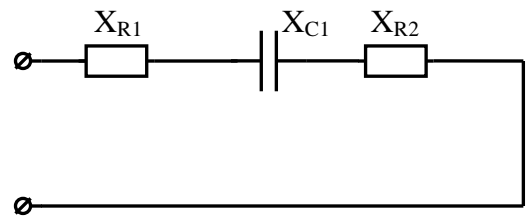


Рисунок 8

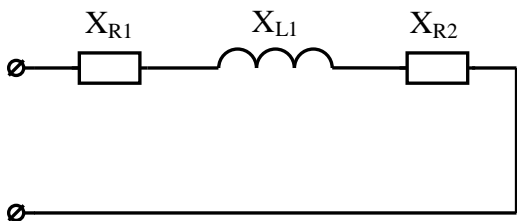


Рисунок 9

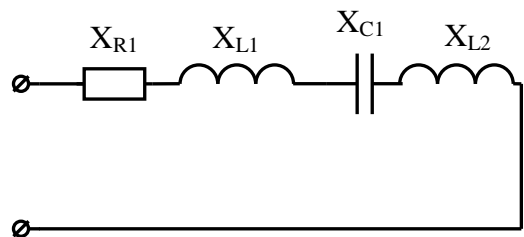


Рисунок 10

Задача 2 (варианты 01-50) Начертить эквивалентную схему цепи и определить неизвестные величины.

По заданной векторной диаграмме для цепи переменного тока с последовательным соединением элементов (резисторов, индуктивностей и емкостей) начертить эквивалентную схему цепи и определить следующие величины: 1) сопротивление каждого элемента цепи и полное сопротивление Z ; 2) напряжение U ; 3) угол сдвига фаз φ (по величине и знаку) активную реактивную и полную мощности (P, S, Q) цепи. Каким образом в заданной цепи можно получить резонанс напряжений? Если цепь не позволяет достигнуть резонанса напряжений, то пояснить, какой элемент надо дополнительно включить в цепь. Начертить схему такой цепи. Данные для своего варианта принять из таблицы 2.

Таблица 2 – Исходные данные

№ варианта	№ рисунка	I	U_1	U_2	U_3	U_4	U_5
		A	B	B	B	B	B
01	20	10	20	40	30	20	40
02	19	4	32	56	12	8	-
03	18	5	50	25	50	-	-
04	17	3	9	3	3	6	-
05	16	2	16	2	12	6	10
06	15	4	12	20	16	4	8
07	14	2	4	8	12	4	-
08	13	3	60	48	24	-	-
09	12	4	32	80	16	16	-
10	11	5	15	15	5	-	-
11	20	8	48	64	32	16	80
12	19	5	20	80	30	20	-
13	18	6	18	12	18	-	-
14	17	4	20	16	12	8	-
15	16	3	18	6	12	12	30
16	15	2	12	20	12	4	4
17	14	5	50	40	30	20	-
18	13	4	40	12	24	-	-
19	12	10	30	50	20	10	-
20	11	2	10	12	6	-	-
21	20	6	12	30	24	6	30
22	19	2	4	40	32	12	-
23	18	7	56	70	56	-	-
24	17	5	50	40	30	20	-
25	16	4	16	24	20	40	44
26	15	3	36	36	24	18	24

Продолжение таблицы 2

№ вари- анта	№ ри- сунка	I	U ₁	U ₂	U ₃	U ₄	U ₅
		A	B	B	B	B	B
27	14	4	4	8	12	4	-
28	13	2	20	16	8	-	-
29	12	5	20	30	20	10	-
30	11	10	10	40	20	-	-
31	20	5	30	40	30	50	70
32	19	3	6	36	24	12	-
33	18	4	60	40	60	-	-
34	17	2	8	20	16	12	-
35	16	6	30	6	18	12	36
36	15	5	10	50	40	20	30
37	14	10	60	20	20	40	-
38	13	5	50	30	10	-	-
39	12	2	16	40	8	8	-
40	11	3	36	36	12	-	-
41	20	10	50	100	60	30	100
42	19	5	20	50	20	15	-
43	18	2	36	30	36	-	-
44	17	6	12	36	24	12	-
45	16	5	20	20	10	20	40
46	15	6	48	84	24	24	36
47	14	8	24	8	8	16	-
48	13	3	60	48	24	-	-
49	12	1	10	20	8	6	-
50	11	4	24	24	8	-	-

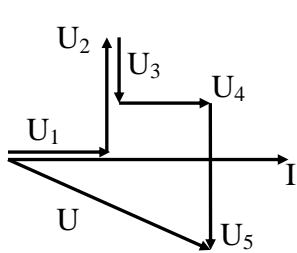


Рисунок 11

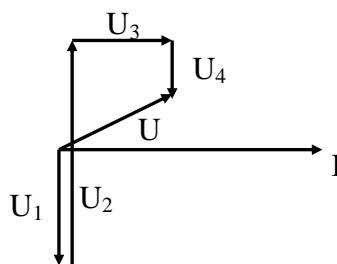


Рисунок 12

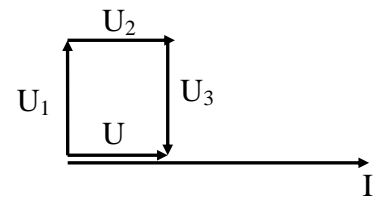


Рисунок 13

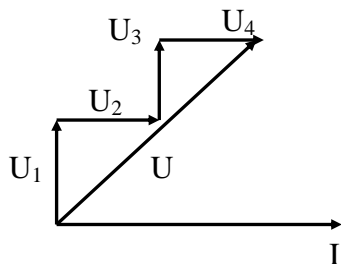


Рисунок 14

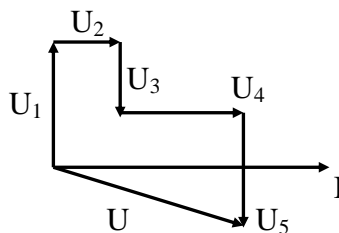


Рисунок 15

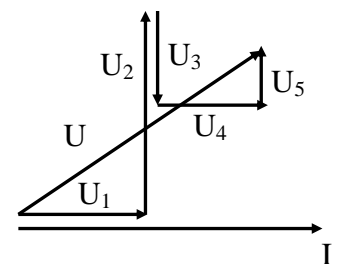


Рисунок 16

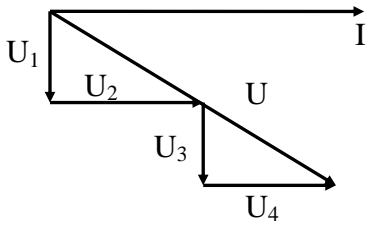


Рисунок 17

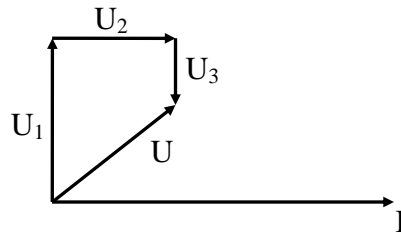


Рисунок 18

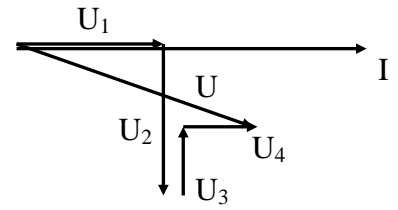


Рисунок 19

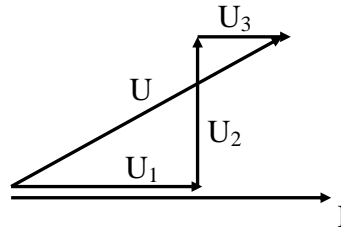


Рисунок 20

Задача №3 (варианты 01-50) *Определить параметры разветвленной электрической цепи переменного тока и начертить в масштабе векторную диаграмму.*

Цепь переменного тока содержит различные элементы (резисторы, катушки индуктивности, емкости), образующие две параллельные ветви. Схема цепи приведена на соответствующем рисунке. Номер рисунка, значения всех сопротивлений, а также дополнительный параметр заданы в таблице 3. Индекс «1» у дополнительного параметра означает, что он относится к первой ветви, индекс «2» – ко второй. Начертить схему цепи и определить следующие величины, если они не заданы в таблице 3: 1) токи I_1 и I_2 в обеих ветвях; 2) ток I в неразветвленной части цепи; 3) напряжение U , приложенное к цепи; 4) активную P , реактивную Q и полную S мощности всей цепи. Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи.

Каким образом в заданной цепи можно получить резонанс токов. Если цепь не позволяет достигнуть резонанса токов, то пояснить, какой элемент надо дополнительно включить в цепь для этого. Начертить схему такой цепи.

Таблица 3 – Исходные данные

№ вари- анта	№ ри- сунка	R ₁	R ₂	X _{L1}	X _{L2}	X _{C1}	X _{C2}	Дополнительный параметр
		Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	-
01	21	4	8	-	12	3	6	P ₂ = 288 Вт
02	22	8	16	-	-	6	12	U = 100 В
03	23	4	6	3	8	-	-	I ₂ = 4 А
04	24	5	4	-	6	-	-	I ₂ = 6 А
05	25	5	3	-	4	-	-	Q = 64 вар
06	26	15	12	-	20	-	4	P ₁ = 240 Вт
07	27	24	16	-	12	32	-	U = 80 В
08	28	4	-	-	-	-	5	I ₁ = 5 А
09	29	16	-	12	-	-	10	P = 256 Вт
10	30	10	8	-	-	-	6	U = 20 В
11	21	8	4	-	5	6	8	U = 20 В
12	22	3	4	-	-	4	8	I ₂ = 4 А
13	23	6	8	8	4	-	-	P ₂ = 300 Вт
14	24	2	6	-	3	-	-	P ₂ = 16 Вт
15	25	10	6	-	8	-	-	U = 50 В
16	26	5	4	-	4	-	10	U = 30 В
17	27	12	8	-	10	16	-	Q _{L2} = 250 вар
18	28	12	-	-	-	-	8	I ₂ = 6 А
19	29	32	2	24	-	-	40	U = 120 В
20	30	2	3	-	-	-	4	I ₁ = 5 А
21	21	64	6	-	40	48	8	P ₁ = 64 Вт
22	22	24	4	-	-	32	16	U = 120 В
23	23	8	8	6	16	-	-	Q ₂ = 144 вар
24	24	6	12	-	8	-	-	Q = 72 вар
25	25	4	3	-	3	-	-	I ₂ = 8 А
26	26	10	24	-	12	-	4	Q = 32 вар
27	27	3	6	-	6	4	-	I ₁ = 5 А
28	28	2	-	-	-	-	4	U = 8 В
29	29	48	-	64	-	-	60	U _{R1} = 144 В
30	30	5	12	-	-	-	3	I ₂ = 2 А
31	21	6	3	-	4	8	10	I ₁ = 5 А
32	22	16	4	-	-	12	8	P ₁ = 64 Вт
33	23	16	16	12	4	-	-	U = 40 В
34	24	5	6	-	3	-	-	U = 20 В
35	25	8	2	-	2	-	-	I ₁ = 5 А
36	26	20	8	-	30	-	6	P ₂ = 128 Вт
37	27	32	32	-	12	24	-	I ₂ = 6 А
38	28	3	-	-	-	-	4	P = 48 Вт

Продолжение таблицы 3

№ варианта	№ рисунка	R_1	R_2	X_{L1}	X_{L2}	X_{C1}	X_{C2}	Дополнительный параметр
		Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	
39	29	8	-	6	-	-	8	$U_{L1}=32$ В
40	30	12	3	-	-	-	8	$Q = - 288$ вар
41	21	3	6	-	10	4	2	$I_2 = 3$ А
42	22	64	32	-	-	48	32	$P_2 = 384$ Вт
43	23	24	6	32	16	-	-	$U_{R1}= 48$ В
44	24	9	5	-	8	3	-	$I_1 =10$ А
45	25	8	6	-	3	-	-	$P_2 = 256$ Вт
46	26	5	5	-	4	-	10	$Q_{C2} = - 640$ вар
47	27	4	8	-	8	3	-	$P_1 = 256$ Вт
48	28	5	-	-	-	-	10	$Q = - 40$ вар
49	29	6	-	8	-	-	12	$Q_{L1} = 288$ вар
50	30	3	12	-	-	-	4	$U_{C2} = 12$ В

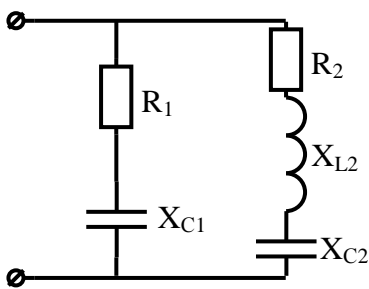


Рисунок 21

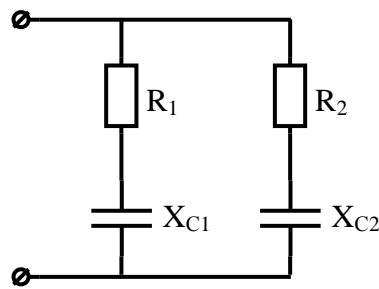


Рисунок 22

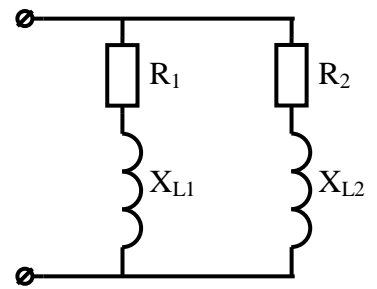


Рисунок 23

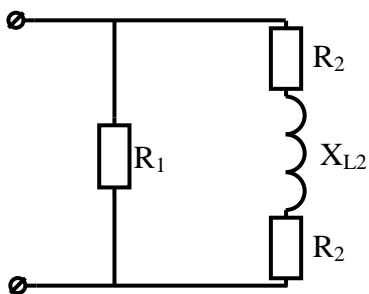


Рисунок 24

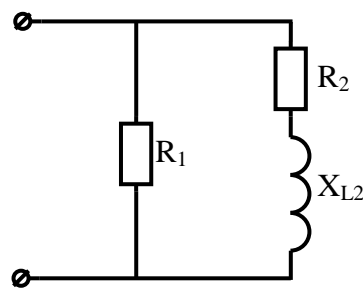


Рисунок 25

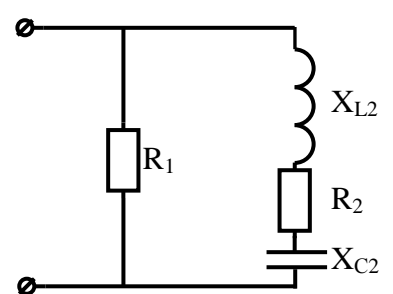


Рисунок 26

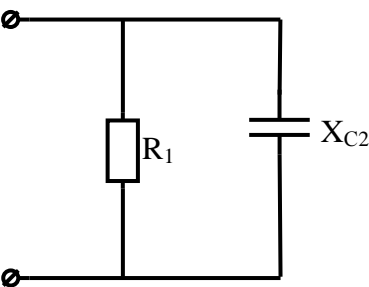


Рисунок 27

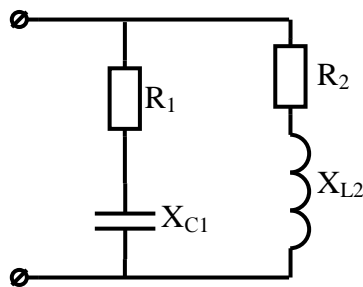


Рисунок 28

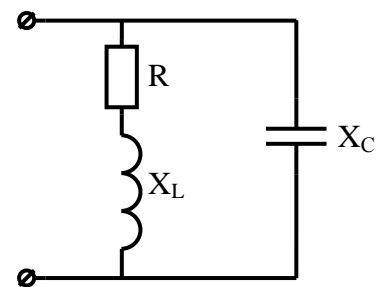


Рисунок 29

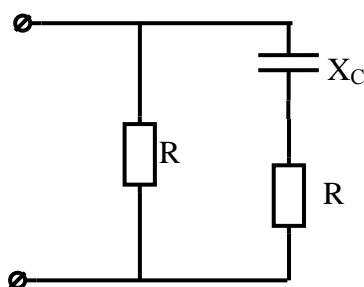


Рисунок 30

Задача № 4 (вариант 01-10) Рассчитать трехфазную электрическую цепь при соединении фаз приемника звездой.

В трехфазной цепи, соединенной звездой определить фазные токи, ток в нулевом проводе, активную, реактивную мощности всей цепи. Начертить схему трехфазной электрической цепи согласно данным своего варианта. Построить в масштабе векторную диаграмму. Данные о нагрузке и напряжении приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Исходные данные

№ варианта	U_{ϕ}	$U_{л}$	Z_A	Z_B	Z_C
	В	В	Ом	Ом	Ом
01	220	-	$10 + j 20$	$10 - j 20$	20
02	127	-	50	$50e^{j 60}$	$50e^{-j90^\circ}$
03	220	-	$10 + j10$	20	20
04	220	-	20	20	$20e^{40^\circ}$
05	127	-	$20 + j 10$	20	$20 - j20$
06	-	220	$44e^{j70^\circ}$	44	$44e^{-j70^\circ}$
07	-	220	$20e^{j 30}$	$20e^{j30}$	20
08	220	-	$- j 30$	50	$40 + j40$
09	-	380	$j 20$	$j 20$	20
10	-	380	$40e^{j36^\circ}$	$30e^{j90}$	40

Задача № 4 (вариант 11-20) Рассчитать трехфазную электрическую цепь при соединении фаз приемника звездой.

В трехфазной цепи, соединенной звездой, определить активные сопротивления фаз, фазные токи, ток в нулевом проводе, мощности, потребляемые каждой фазой и всей цепью. Начертить схему трехфазной электрической цепи согласно данным своего варианта.

Построить в масштабе векторную диаграмму. Заданные значения линейных токов и напряжений приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Исходные данные

№ варианта	U_{ϕ}	$U_{л}$	I_A	I_B	I_C
	В	В	А	А	А
11	220	-	20	10	5
12	220	-	22	11	5
13	-	220	5	22	11
14	-	220	5	5	10
15	220	-	5	10	20
16	127	-	10	10	20
17	-	380	10	5	5
18	-	220	10	10	5
19	127	-	10	20	40
20	-	380	5	20	10

Задача № 4 (вариант 21-30) Рассчитать трехфазную электрическую цепь при соединении фаз приемника звездой.

В трехфазной цепи, соединенной звездой, определить линейные, фазные токи, ток в нулевом проводе, активную, реактивную мощности всей цепи. Начертить схему трехфазной электрической цепи согласно данным своего варианта. Построить в масштабе векторную диаграмму. Данные о нагрузке и напряжении приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Исходные данные

№ варианта	U_{ϕ}	$U_{л}$	R_A	X_A	R_B	X_B	R_C	X_C
	В	В	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом
21	127	-	10	$-j10$	5	$j10$	10	-
22	220	-	20	$j20$	20	$-j10$	20	-
23	-	220	10	$j10$	20	$j20$	20	-
24	-	220	10	$-j20$	10	$j20$	10	-
25	220	-	5	$j5$	4	-	4	$-j3$
26	127	-	10	$j10$	10	$j10$	10	$j10$
27	-	220	5	-	5	$j10$	10	$-j10$
28	220	-	10	$-j20$	10	-	10	$j10$
29	-	380	20	$j10$	10	$-j10$	10	-
30	-	380	10	$-j10$	10	$j10$	10	-

Задача № 4 (вариант 31-40) Рассчитать трехфазную электрическую цепь при соединении фаз приемника треугольником.

В трехфазной цепи, соединенной треугольником, определить фазные, линейные токи, активную, реактивную мощности цепи. Начертить схему трехфазной электрической цепи согласно данным своего варианта. Построить в масштабе векторную диаграмму схему замещения. Данные о нагрузке и напряжении приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Исходные данные

№ варианта	U_{ϕ}	$U_{л}$	Z_{AB}	Z_{BC}	Z_{CA}
	В	В	Ом	Ом	Ом
31	380	-	$20-j20$	$20+j10$	20
32	-	220	$10+j10$	20	$20-j20$
33	220	-	$10+j10$	$20-j10$	10
34	220	-	$5+j5$	5	$5-j5$
35	220	-	10	$10+j10$	$20-j10$
36	380	-	4	$4+j3$	$3-j4$
37	-	380	20	$20+j40$	$40-j20$
38	-	380	20	$j20$	$10-j10$
39	-	220	$10+j5$	$5-j5$	10
40	-	220	$10+j10$	$10-j5$	10

Задача № 4 (вариант 41-50) Рассчитать трехфазную электрическую цепь при соединении фаз приемника треугольником.

В трехфазной цепи соединенной треугольником, определить фазные, линейные токи, активную, реактивную мощности цепи. Начертить схему трехфазной электрической цепи согласно данным своего варианта. Построить в масштабе векторную диаграмму. Данные о нагрузке и напряжении приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Исходные данные

№ варианта	U_{ϕ}	$U_{л}$	Z_{AB}	Z_{BC}	Z_{CA}
	В	В	Ом	Ом	Ом
41	220	-	$10e^{j30^\circ}$	20	$20e^{-j45^\circ}$
42	-	220	$20e^{j60^\circ}$	$20e^{-j50^\circ}$	20
43	380	-	$38e^{j0^\circ}$	$19e^{j40^\circ}$	$38e^{-j70^\circ}$
44	-	380	$20e^{j30^\circ}$	20	$20e^{-j30^\circ}$
45	220	-	10	$10e^{j60^\circ}$	$10e^{-j30^\circ}$

Продолжение таблицы 8

№ варианта	U_{ϕ}	U_{\perp}	Z_{AB}	Z_{BC}	Z_{CA}
	В	В	Ом	Ом	Ом
46	-	220	$10e^{j90^{\circ}}$	10	$10e^{-j45^{\circ}}$
47	380	-	$10e^{j60^{\circ}}$	10	$20e^{-j30^{\circ}}$
48	-	380	10	$10e^{-9^{\circ}}$	$10e^{j45^{\circ}}$
49	220	-	$10e^{j45^{\circ}}$	$10e^{j45^{\circ}}$	10
50	-	220	$10e^{-j90^{\circ}}$	10	$10e^{j60^{\circ}}$

Задача № 5 (вариант 01-10) Вычислить полную мощность цепи, действующие значения тока и напряжения. Записать закон изменения несинусоидального напряжения.

Ток в цепи изменяется по закону $i = 15\sin(\omega t - 40^{\circ}) + \sin 3\omega t$. Данные нагрузки для расчета взять из таблицы 9.

Таблица 9 – Исходные данные

№ варианта	Z_1	R	X_{L3}	X_{C3}	$\cos \varphi_3$	Z_3
	Ом	Ом	Ом	Ом		Ом
01	-	5	5	5	-	
02	-	4	9	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-	$4 + j9$
05	-	-	-	2	0,8	$4 - j3$
06	-	4	-	-	0,6	-
07	$4 + j4$	-	-	-	-	-
08	$5e^{j37^{\circ}}$	-	-	-	-	-
09	-	4	-	-	-	-
10	-	4	-	3	-	-

Задача № 5 (вариант 11-20) Вычислить активную мощность цепи, действующие значения тока и напряжения. Записать закон изменения несинусоидального тока.

Напряжение в цепи изменяется по закону:

$$u = 100 + 100 \sin \omega t + 20 \sin(3\omega t + 20^{\circ}) + 10 \sin(5\omega t - 40^{\circ}).$$

Вычислить активную мощность цепи, действующие значения тока и напряжения. Записать закон изменения несинусоидального тока. Данные нагрузки для расчета взять из таблицы 10.

Таблица 10 – Исходные данные

№ вариан- та	Z_1	Z_3	Z_5	X_{L1}	R	X_{L3}
	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом
11	$5 + j3$	-	-	-	-	-
12	-	$5e^{j60^\circ}$	-	-	-	-
13	-	-	-	2	2	-
14	-	$4 - j3$	-	-	-	-
15	-	-	$2 + j5$	-	-	-
16	$10e^{j53^\circ}$	-	-	-	-	-
17	-	-	$10e^{j37^\circ}$	-	-	-
18	-	-	-	3	4	-
19	-	-	-	2	8	-
20	-	-	-	-	3	9

Задача № 5 (вариант 21-30) Вычислить полную активную, реактивную мощности цепи, действующие значения тока и напряжения. Записать закон изменения несинусоидального напряжения.

Ток в цепи изменяется по закону $i = 50\sin(\omega t + 20^\circ) + 40\sin 3\omega t$. Данные для расчета взять из таблицы 11.

Таблица 11 – Исходные данные

№ варианта	R	X_{L1}	X_{C1}	X_{L3}	X_{C3}
	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом
21	4	1	3	-	-
22	4	-	-	6	2
23	5	5	9	-	-
24	5	1	6	-	-
25	6	-	-	6	6
26	2	2	9	-	-
27	3	-	-	9	3
28	5	2	15	-	-
29	4	-	-	15	5
30	2	2	3	-	-

Задача № 5 (вариант 31-40) Вычислить полную активную, реактивную мощности цепи, действующие значения тока и напряжения. Записать закон изменения несинусоидального напряжения.

Ток в цепи изменяется по закону $i = 20\sin\omega t + 10\sin(3\omega t - 10^\circ) + 30\sin(5\omega t + 50^\circ)$. Данные для расчета взять из таблицы 12.

Таблица 12 – Исходные данные

№ вариан- та	Z_1	Z_3	Z_5	X_{L1}	R	X_{L3}
	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом
31	$5 + j3$	-	-	-	-	-
32	-	$5e^{j60^\circ}$	-	-	-	-
33	-	-	-	2	2	-
34	-	$4 - j3$	-	-	-	-
35	-	-	$2 + j5$	-	-	-
36	$10e^{j53^\circ}$	-	-	-	-	-
37	-	-	$10e^{j37^\circ}$	-	-	-
38	-	-	-	3	4	-
39	-	-	-	2	8	-
40	-	-	-	-	3	9

Задача № 5 (вариант 41-50) Вычислить полную, активную, реактивную мощности цепи. Записать закон изменения несинусоидального тока.

Напряжение в цепи изменяется по закону:

$$u = 50 + 70 \sin(\omega t + 30^\circ) + 42,3\sin(3\omega t - 20^\circ) + 28,2\sin 5\omega t.$$

Вычислить активную мощность цепи, действующие значения тока и напряжения. Записать закон изменения несинусоидального тока. Данные нагрузки для расчета взять из таблицы 13.

Таблица 13 – Исходные данные

№ варианта	R	X_{L1}	X_{C1}	X_{L3}	X_{C3}
	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом
41	4	1	3	-	-
42	4	-	-	6	2
43	5	5	9	-	-
44	5	1	6	-	-
45	6	-	-	6	6
46	2	2	9	-	-
47	3	-	-	9	3
48	5	2	15	-	-
49	4	-	-	15	5
50	2	2	3	-	-

Задача № 6 (вариант 01-10) Построить графики изменения тока, напряжений u_R , u_L , ЭДС самоиндукции \mathcal{E}_L .

Цепь, состоящая из последовательно соединенных R и L , присоединяется к источнику с постоянным напряжением. Данные для расчетов приведены в таблице 14

Таблица 14 – Исходные данные

№ варианта	R	L	U
	Ом	Гн	В
01	40	2	20
02	10	0,2	40
03	2	0,2	50
04	30	1,5	40
05	50	10	10
06	100	2	10
07	10	0,1	100
08	50	0,5	100
09	2	0,1	10
10	40	0,1	30

Задача № 6 (вариант 11-20) Построить графики изменения тока, напряжений u_R , u_L , ЭДС самоиндукции \mathcal{E}_L .

Цепь с заданным напряжением U , индуктивностью L и активным сопротивлением R замыкается накоротко. Данные для расчетов в таблице 15.

Таблица 15 – Исходные данные

№ варианта	R	L	U
	Ом	Гн	В
11	20	2	50
12	20	0,2	30
13	40	0,4	30
14	50	2	1
15	30	1,5	20
16	80	0,8	10
17	40	2	10
18	100	1	40
19	60	1,2	20
20	10	0,1	40

Задача № 6 (вариант 21-30) Построить графики изменения напряжений на резисторе u_R , на конденсаторе u_C и тока.

Конденсатор емкостью C подключается к источнику постоянного напряжения U через резистор R . Данные для расчетов приведены в таблице 16.

Таблица 16 – Исходные данные

№ варианта	R	C	U
	кОм	мкФ	В
21	8	50	20
22	2	25	100
23	2	10	20
24	0,1	20	50
25	1	100	100
26	2	50	100
27	1	100	100
28	2	30	50
29	1	100	50
30	2	50	20

Задача № 6 (вариант 31-40) Построить графики изменения напряжений на резисторе u_R , на конденсаторе u_C и тока цепи.

Конденсатор отключается от цепи постоянного напряжения и замыкается накоротко. Данные для расчетов приведены в таблице 17.

Таблица 17 – Исходные данные

№ варианта	R	C	U
	кОм	мкФ	В
31	0,4	20	50
32	1	50	20
33	1	100	100
34	2	50	50
35	2	50	50
36	0,2	10	20
37	1	100	100
38	4	25	20
39	0,1	100	10
40	4	20	40

Задача № 6 (вариант 31-40) *Определить время через которое напряжение конденсатора достигнет заданного процента напряжения источника U .*

Последовательно с конденсатором C включен резистор R . Данные для расчетов приведены в таблице 18.

Таблица 18 – Исходные данные

№ варианта	R	C	U	%
	кОм	мкФ	В	
41	5	10	20	32
42	20	40	50	67
43	10	20	100	95
44	50	3	100	86,4
45	10	1	40	80
46	50	10	150	37
47	10	5	150	63
48	1	10	40	50
49	2	5	30	70
50	20	1	50	45

Перечень экзаменационных вопросов

Первый год обучения:

1. Электрическая проводимость в проводнике. Электрическое сопротивление.
2. Зависимость электрического сопротивления от температуры.
3. Электрическая цепь и ее основные элементы. ЭДС и мощность источника электрической энергии.
4. Режимы работы электрических цепей: номинальный, рабочий, холостого хода и короткого замыкания.
5. Первый и второй законы Кирхгофа.
6. Последовательное и параллельное соединение пассивных элементов и источников ЭДС.
7. Потенциальная диаграмма, принцип ее построения.
8. Потеря напряжения в проводах.
9. Расчет электрических цепей методом свертывания.
10. Метод преобразования «треугольника» сопротивлений в эквивалентную «звезду».
11. Метод преобразования «звезды» сопротивлений в эквивалентный «треугольник».
12. Расчет электрических цепей методом узловых и контурных уравнений.
13. Расчет электрических цепей методом наложения токов.
14. Расчет электрических цепей методом эквивалентного генератора.
15. Расчет электрических цепей методом контурных токов.
16. Расчет электрических цепей методом узловых напряжений.
17. Нелинейные электрические цепи постоянного тока.
18. Графический расчет нелинейных электрических цепей.
19. Основные характеристики электрического поля.
20. Закон Кулона. Напряженность электрического поля.
21. Электрическое напряжение. Потенциал.

22. Электрическое поле уединенного заряженного тела.
23. Теорема Гаусса и ее применение.
24. Поле заряженной плоскости. Поле заряженного прямого провода.
25. Электрическое поле в однородном диэлектрике.
26. Емкость плоского конденсатора.
27. Емкость двухпроводной линии.
28. Последовательное и параллельное соединение конденсаторов.
29. Закон Ампера. Магнитная индукция. Линии магнитной индукции.
30. Проводник с током в магнитном поле.
31. Поле кругового тока. Поле прямого тока.
32. Магнитный поток и потокосцепление.
33. Работа при перемещении проводника с током в магнитном поле.
34. Индуктивность собственная и взаимная.
35. Индуктивность катушки. Индуктивность двухпроводной линии.
36. Магнитное свойство вещества.
37. Напряженность магнитного поля. Закон полного тока и его применение.
38. Расчет неразветвленной магнитной цепи.
39. Магнитное сопротивление. Постоянные магниты.
40. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.
41. Наведение ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле.
42. Взаимное преобразование механической энергии в электрическую.
43. Преобразование электрической энергии в механическую.
44. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции.
45. Вихревые токи.
46. Энергия электрического и магнитных полей.
47. Механические силы магнитного поля.

Второй год обучения:

1. Получение синусоидальной ЭДС.
2. Генератор переменного тока. ЭДС в обмотке генератора.

3. Уравнение и графики синусоидальных величин. Фаза, начальная фаза, сдвиг фаз.
4. Характеристики синусоидальных величин.
5. Векторные диаграммы. Построение векторных диаграмм.
6. Сложение и вычитание векторов.
7. Действующее и среднее значения переменных тока, напряжения и ЭДС.
8. Цепь переменного тока с активным сопротивлением.
9. Мгновенная мощность. Активная мощность.
10. Цепь переменного тока с индуктивностью.
11. Мгновенная и реактивная мощность
12. Цепь переменного тока с емкостью.
13. Мощность активная, реактивная, полная в RLCцепи переменного тока.
14. Цепь с реальной катушкой индуктивности: векторная диаграмма тока и напряжений, треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей.
15. Мощность катушки.
16. Схема замещения катушки с параллельным соединением элементов.
17. Цепь с реальным конденсатором: векторная диаграмма тока и напряжений, треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей
18. Мощность конденсатора.
19. Схема замещения конденсатора с последовательным соединением элементов.
20. Цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью при различных соотношениях реактивных сопротивлений.
21. Последовательное соединение катушки и конденсатора.
22. Резонанс напряжений. Условие возникновения, способы настройки цепи в резонанс.
23. Параллельное соединение катушки и конденсатора.

24. Цепи с параллельным соединением катушки индуктивности и конденсатора при различных соотношениях реактивных проводимостей.
25. Резонанс токов. Векторная диаграмма, резонансная частота.
26. Круговая диаграмма неразветвленной цепи с постоянным реактивным и переменным активным сопротивлениями.
27. Построение круговой диаграммы по результатам опытов холостого хода и короткого замыкания.
28. Выражение характеристик электрических цепей комплексными числами.
29. Сопротивления в комплексной форме.
30. Проводимости в комплексной форме.
31. Мощность в комплексной форме.
32. Основные уравнения электрических цепей в комплексной форме. Законы Ома и Кирхгофа в символической форме.
33. Колебательный контур.
34. Графическое изображение симметричных трехфазных величин. Получение трехфазных ЭДС.
35. Соединение приемников энергии «звездой» при симметричной нагрузке.
36. Соединение приемников энергии «треугольником» при симметричной нагрузке.
37. Расчет симметричных трехфазных цепей.
38. Расчет несимметричной трехфазной цепи при соединении источника и приемника «звездой».
39. Расчет несимметричной трехфазной цепи при соединении «треугольником».
40. Получение вращающегося магнитного поля.
41. Пульсирующее магнитное поле.
42. Уравнение вращающегося магнитного поля.
43. Несинусоидальные напряжения, токи и их выражения. Ряды Фурье.

44. Симметричные несинусоидальные функции.
45. Высшие гармоники и трехфазных цепях.
46. Токи в цепи с вентилями.
47. ЭДС, магнитный поток и ток в цепи с нелинейной индуктивностью.
48. Влияние магнитного гистерезиса и вихревых токов на ток катушки с ферромагнитным сердечником.
49. Полная векторная диаграмма и схемы замещения катушки с ферромагнитным сердечником.
50. Применение катушек с ферромагнитным сердечником.
51. Общие сведения о переходных процессах.
52. Первый закон коммутации.
53. Второй закон коммутации.
54. Включение катушки индуктивности на постоянное напряжение.
55. Отключение катушки индуктивности от источника постоянного напряжения.
56. Изменение сопротивления в цепи с индуктивностью.
57. Зарядка конденсатора.
58. Разрядка конденсатора.
59. Включение катушки индуктивности на синусоидальное напряжение.
60. Короткое замыкание в цепи переменного тока.

Список источников

Основная литература:

- 1 Мартынова И.О. Электротехника: учебник для СПО. М.: КноРус, 2017. 304 с.
- 2 Мартынова И.О. Электротехника [Электронный ресурс]: учебник для СПО. М.: КноРус, 2017. 304 с. URL: <https://www.book.ru/book/920262> (договор на предоставление доступа к ЭБС).
- 3 Фуфаева Л.И. Электротехника: учебник для СПО. 5-е изд. М.: Академия, 2016. 384 с.
- 4 Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: учеб. пособие для СПО. М.: Академия, 2014. 256 с.
- 5 Профессиональный стандарт «Работник по ремонту трансформаторов в инженерной инфраструктуре электроснабжения населения» №784.
- 6 Профессиональный стандарт «Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей» №828.

Дополнительная литература:

- 1 ГОСТ 1494-77. Электротехника. Буквенные обозначения основных величин.
- 2 ГОСТ 21.403-80. СПДС Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое.
- 3 ГОСТ 2.105-95. ЕСКД Общие требования к текстовым документам.
- 4 ГОСТ 2.301-68. ЕСКД Общие правила выполнения чертежей. Форматы.
- 5 ГОСТ Р 54130-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Качество электрической энергии. Термины и определения.
- 6 Графические и буквенные обозначения в электрических схемах <http://ddacad.ru/uslovnye-oboznacheniya-v-elektricheskikh-skhemakh/> (открытый доступ, дата последнего обращения 03.11.2017).
- 7 Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем <http://docs.cntd.ru/document/gost-2-702-2011-eskd/> (открытый доступ, дата последнего обращения 03.11.2017).

Интернет-ресурсы:

- 1 Сайт «Электротехника». <http://electrono.ru/> (открытый доступ, дата последнего обращения 11.09.2017)
- 2 Сайт «Школа для электрика» <http://electricalschool.info/> (открытый доступ, дат последнего обращения 11.09.2017)
- 3 Информационно-справочное издание «Новости электротехники» <http://www.news.elteh.ru/> (открытый доступ, дата последнего обращения 11.09.2017).

Электронные ресурсы:

- 1 Электронно-библиотечная система IPRbooks. URL: <http://www.iprbookshop.ru> (договор на предоставление доступа к ЭБС IPRbooks).
- 2 Электронно-библиотечная система book.ru. URL: <https://www.book.ru/> (договор на предоставление доступа к ЭБС book.ru)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНО

Старший методист



М.В. Отс

Методист по ИТ



Ю.В. Пеховкина